# EQUIPOS MICROPROGRAMABLES


17. REGISTROS

## INTRODUCCIÓN

- Los registros son circuitos secuenciales, formados por biestables, para el almacenamiento temporal y manipulación de datos binarios.
- En una primera clasificación distinguimos dos tipos de registros: almacenamiento (storage) y de desplazamiento (shift).
- Como veremos más adelante, su constitución es similar al de las memorias, con la diferencia inicial de su capacidad de almacenamieto, muy inferior en el caso de los registros.
- Los registros suelen formar parte de circuitos más complejos, para guardar datos que se van a usar con mucha frecuencia y donde la velocidad y la proximidad son importantes.

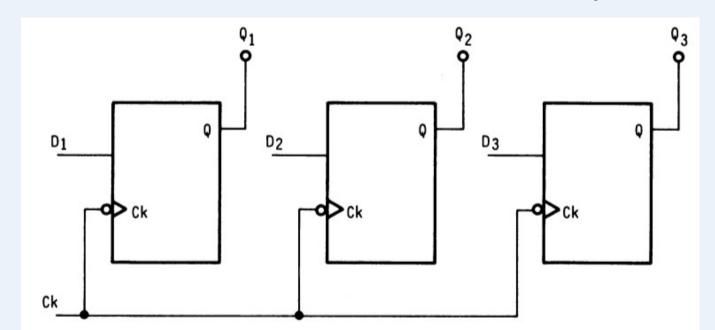
#### REGISTROS DE ALMACENAMIENTO

- Están formados por biestables tipo D independientes.
- A una orden de reloj reproducen en sus salidas y almacenan los datos que se encuentran en las entradas.
- Su funcionamiento y misión es similar a los latch: Retienen la información a una orden de reloj.



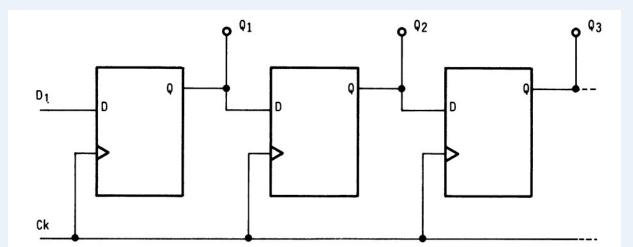
## REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

- Los biestables de tipo D están conectados entre sí, de forma que la salida de uno se une a la entrada del siguiente, formando entre ellos una cadena.
- A cada golpe de reloj la información de la entrada pasa a la salida del primer biestable. El segundo biestable toma el valor que tenía el primero y así sucesivamente. De esta forma, los datos se van desplazando a la orden de reloj.



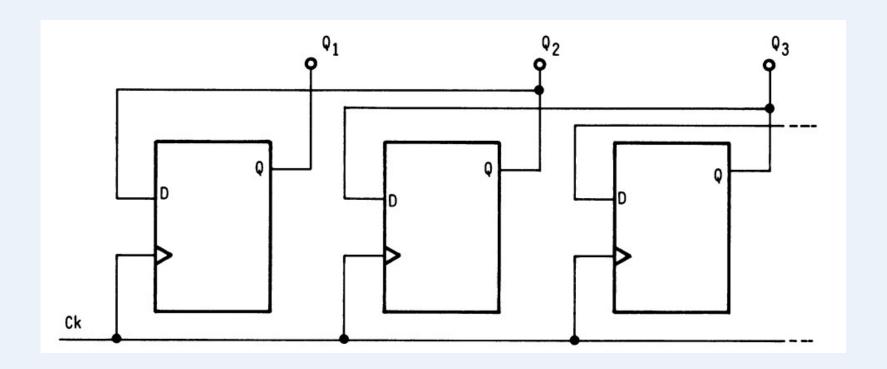
#### REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

 Los datos pueden desplazarse también a izquierdas, si la entrada de cada biestable no se toman de la salida del anterior, sino de la salida del siguiente.


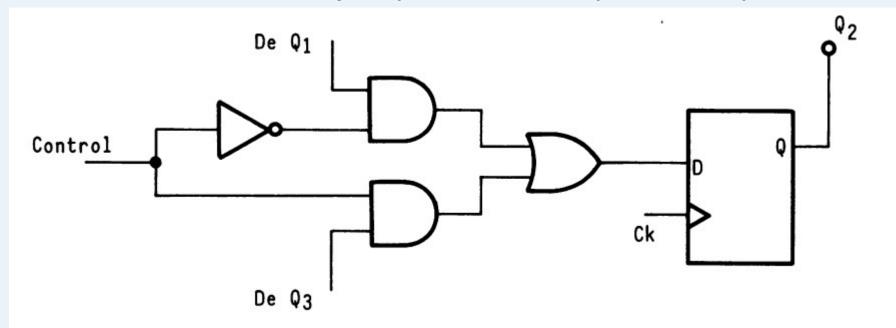
## REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

- Se puede hacer también un registro de desplazamiento bidireccional. Un grupo de puertas hará que los biestables conecten su entrada con el biestable que le precede (derechas) o con el que le sigue (izquierdas).
- En el circuito del ejemplo con 1 desplaza a izquierda.




#### TIPOS DE REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

- La acción de guardar información en el registro se llama carga. A la acción de tomar la información guardada se llama lectura.
- Según su tipo de carga y lectura se pueden diferenciar cuatro tipos de registros de desplazamiento: SI-SO, SI-PO, PI-SO y PI-PO, según que la carga (I=Input=entrada) se realice en serie (S=Serial=serie) o en paralelo (P = Parallel= paralelo), o que la lectura, salida (O= Output= salida) se tome en serie o en paralelo.
- Una carga o lectura es en serie cuando se carga o lee un solo dato a cada golpe de reloj. Es en paralelo cuando los datos se cargan o se leen simultáneamente a cada golpe de reloj.

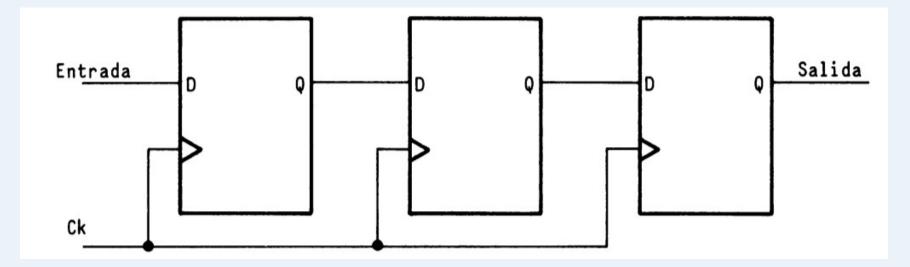
#### **REGISTROS SI-SO**

- Entrada serie, salida serie. (serial input –serial ouput)
- Hay una única entrada y una única salida.
- El dato de la entrada aparece en la salida después de haber pasado por los biestables internos y transcurridos tantos pulsos de reloj como biestables tenga el registro.
- A esto se llama "longitud de registro".



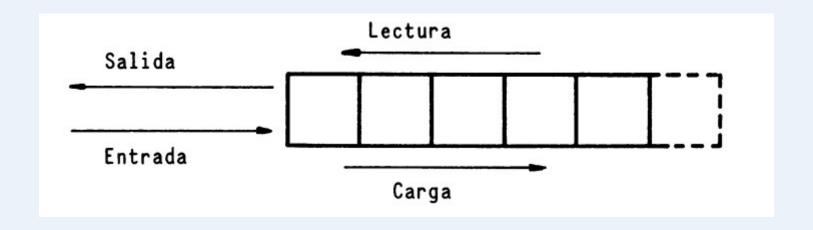
#### **REGISTROS SI-SO**

- La disposición del circuito anterior le hace llamarse también FI-FO (First-Input, First-output), primer dato que entra, primer dato que sale.
- En ocasiones los registros FI-FO cargan los datos desplazando a derechas y tienen la lectura desplazando a izquierdas, se llaman registros LI-FO (Last-Input, First-Output), último dato que entra, primer dato que sale.


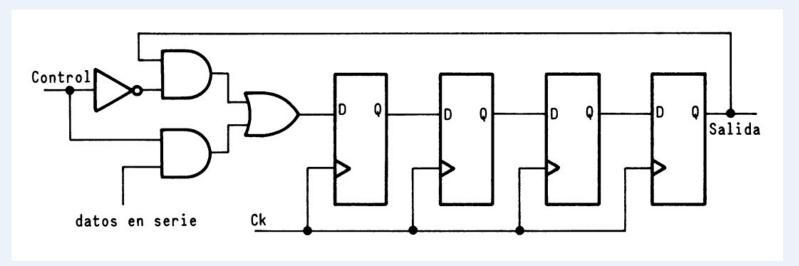
#### REGISTRO EN ANILLO


• Entre los registros SI-SO podemos encontrar también a los circulantes o registros en anillo, que conectan la salida del último biestable a la entrada del primero, de forma que la formación nunca se pierde, sino que recircula, vuelve otra vez al principio.



• Control a 1, registro serie. Control a 0, registro en anillo.

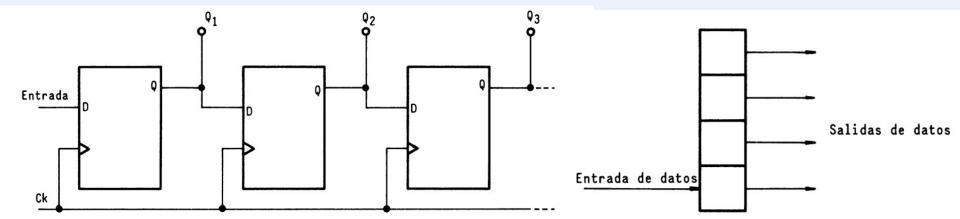
#### **REGISTRO SI-PO**

- Entrada serie, salida paralelo.
- Los registros de desplazamiento con salida en paralelo pueden ser también usados como salida serie si se usa como única salida la del último biestable, por ejemplo.
- Se llama también convertidor serie-paralelo, ya que la información que va llegando en serie (los datos entran de uno en uno), se obtienen de él en paralelo, se leen todo los datos a la vez.



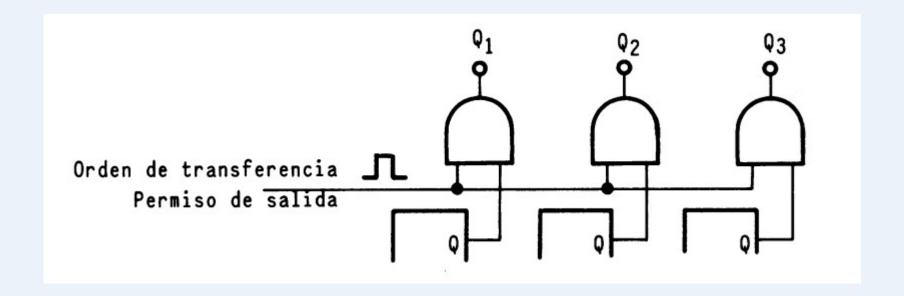
#### **REGISTRO SI-PO**

• Pueden llevar otra entrada que permite la salida de datos, en el caso que no se quiera que se lean los datos conforme van llegando, sino todos a la vez.



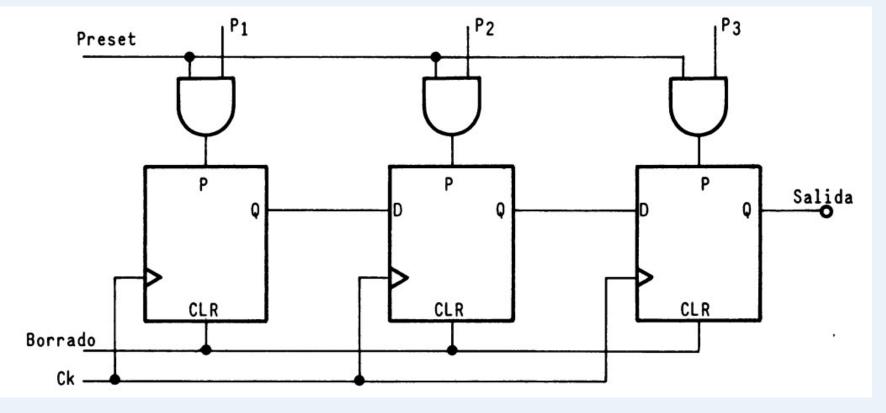
#### **REGISTRO PI-SO**

- Carga paralelo, salida serie.
- Los datos de entrada se presentan y se cargan todos a la vez. El desplazamiento hace que vayan saliendo de uno en uno, en serie.



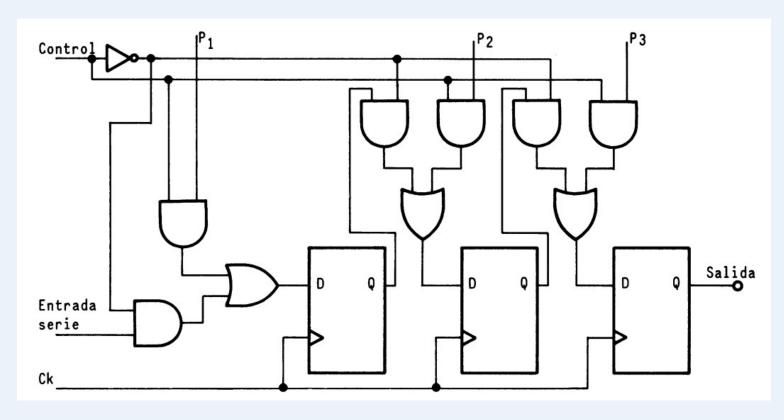
#### **REGISTRO PI-SO**

• Otra forma de cargar los datos es introduciendo los datos en la entrada de dato a través de unas puertas que eligen si el dato de entrada al biestable ha de tomarse de la entrada o del biestable anterior.


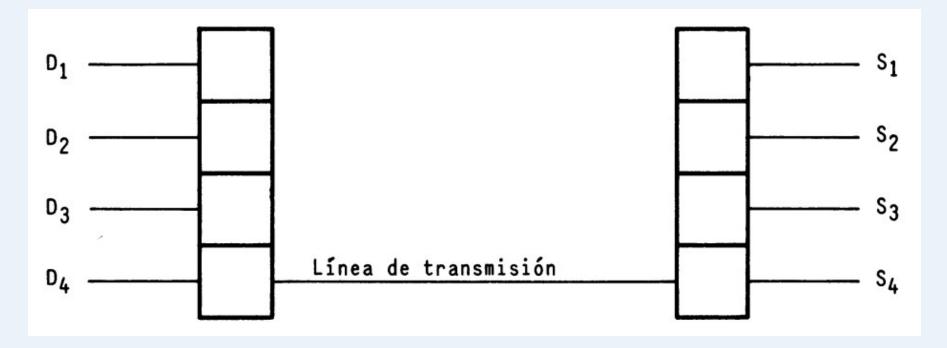
#### **REGISTRO PI-SO**


- Con el control a 1 los datos de las entradas P entran en los biestables. Con el control a 0 los datos de que llegan a los biestables proceden de la salida anterior.
- La asociación con con un registro SI-PO permiten la transmisión de datos a un solo hilo.




#### REGISTRO PI-PO

- Entrada paralelo, salida paralelo.
- Tanto la carga como la lectura se realizan en paralelo, todos los datos a la vez, lo cual no quita que a cada golpe de reloj, los valores de la salida se vayan desplazando como el los casos anteriores.
- Son los más versátiles, ya que como ocurre con el anterior, el desplazamiento permite que la carga y la lectura se puedan realizar también en serie.
- Una de las aplicaciones de los registros es la de almacén temporal de la información en comunicaciones entre circuitos que funcionan a distinta velocidad. En estos casos la información del circuito rápido se almacena para que le dé tiempo al circuito más lento para leerla.


• Registro SI-SO de 8 bits.

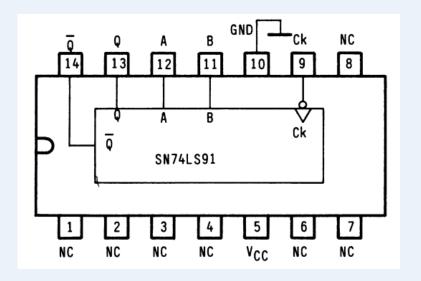

A	В	Q	Q
1	1	1	0
0	Х	0	1
X	0	0	1

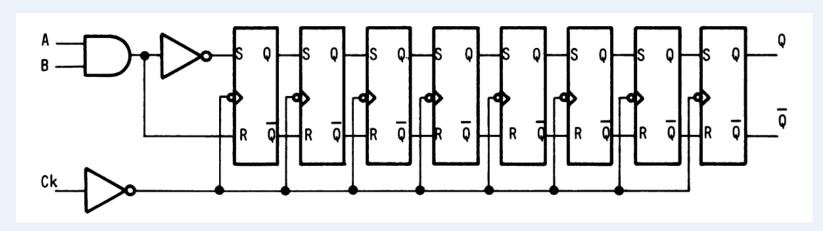

Registro PI-SO de 4 bits.

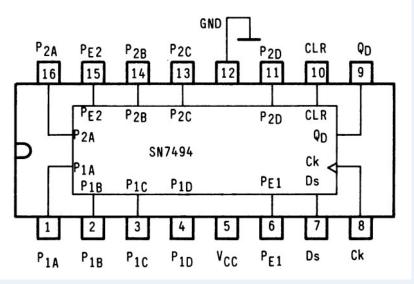

PE1, permite la carga de los datos 1.

PE2, permite la carga de los datos 2.


Ds, datos en serie, entrada serie.

QD, salida.

CLR, Cl, borrado, clear.


El borrado y la carga de datos en paralelo son asíncronos.

Ck	CLR	P <sub>E1</sub>	P <sub>E2</sub>	función	
х	1	0	О	borrado	
Х	Х	1	0	carga datos 1	
Х	Х	0	1	carga datos 2	
•	0	0	0	desplazamiento	

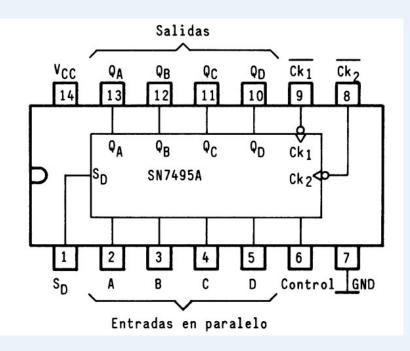

- Registro PI-PO de 4 bits.
- Control a 0, desplaza a izda. Reloj activo Ck<sub>1</sub>, admite datos en serie. Ck<sub>2</sub> bloqueado.
- Control a 1, desplaza a dcha. Reloj activo Ck<sub>2</sub>. Admite datos en paralelo. Ck<sub>1</sub> bloqueado. No admite datos en serie por S<sub>D</sub>. Si se quiere un desplazamiento hay que unir exteriormente Q<sub>B</sub> a A, Q<sub>C</sub> a B y Q<sub>D</sub> a D. La entrada serie será la entrada D.

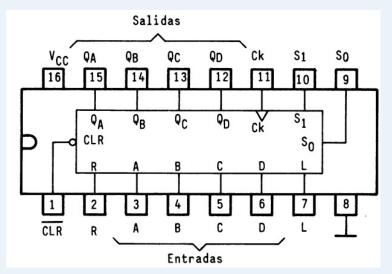 Registro de desplazamiento universal bidireccional de 4 bits.




R, entrada serie para desplazamiento a derechas.

L, entrada serie en desplazamiento a izquierdas  $S_0$  y  $S_1$  control.


S <sub>0</sub>	$S_1$	Función		
0	0	Inhibido		
0	1	Desplazamiento a izquierdas		
1	0	Desplazamiento a derechas		
1	1	Carga datos en paralelo		

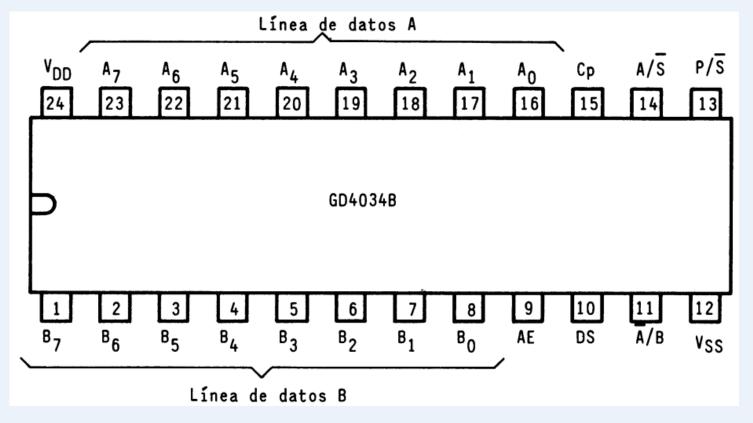- Registro de entrada-salida I/O.
- Los datos A y B pueden ser datos de entrada o datos de salida, a elegir. Un dato puede entrar y salir por el mismo sitio.




AE	P/S	A/B	$A/\overline{S}$	modo	sincronismo	entrada paralelo	salida paralelo
0	0	0	X	serie	síncro.	DS	
0	0	1	X	serie	síncro.	DS	В
0	1	0	0	para.	síncro.	В	
0	1	0	1	para.	asíner.	В	
0	1	1	0	para.	síncro.		В
0	1	1	1	para.	asíner.		В
1	0	0	X	serie	síncro.	DS	A
1	0	1	X	serie	síncro.	DS	В
1	1	0	0	para.	síncro.	В	A
1	1	0	1	para	asíner.	В	A
1	1	1	0	para.	síncro.	A	В
1	1	1	1	para.	asíner.	A	В

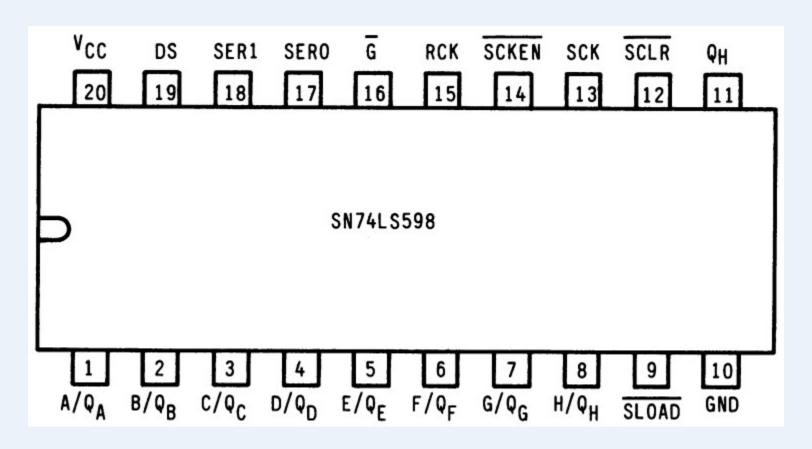• Registro de desplazamiento I/O de 8 bits.



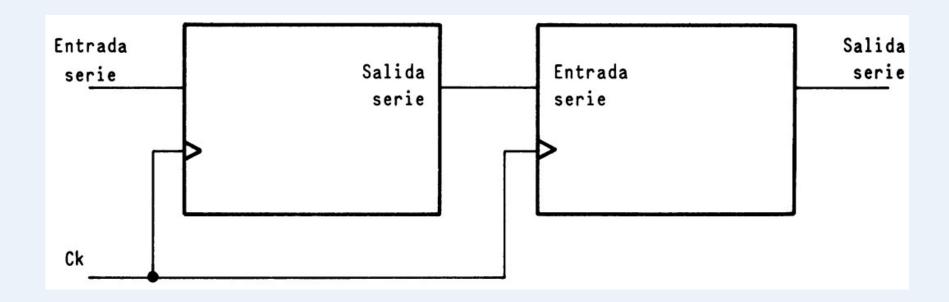
## ASOCIACIÓN DE REGISTROS

- En general dos o más registros están asociados cuando se gobiernan con el mismo reloj.
- La asociación en serie sirve para aumentar la longitud de registro. Aumentan la "longitud de palabra".



#### REGISTROS EN PARALELO

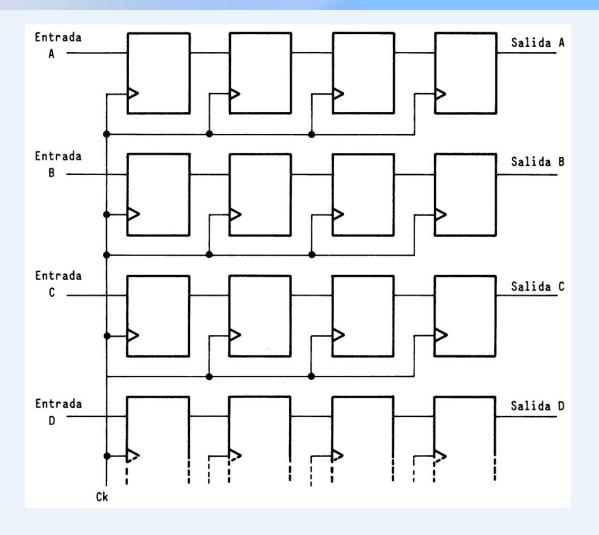

• Aquí se aumenta el número de palabras.