
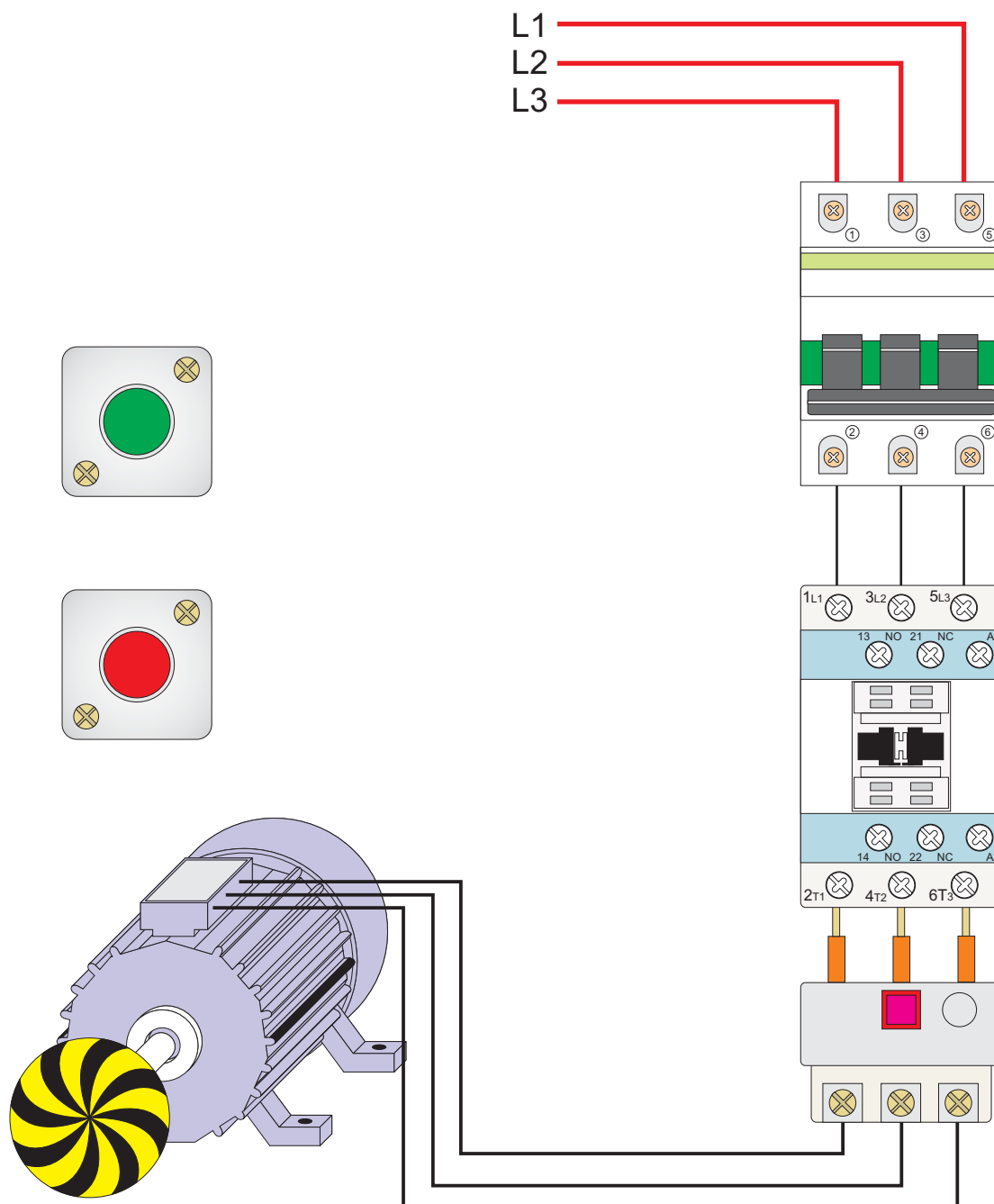


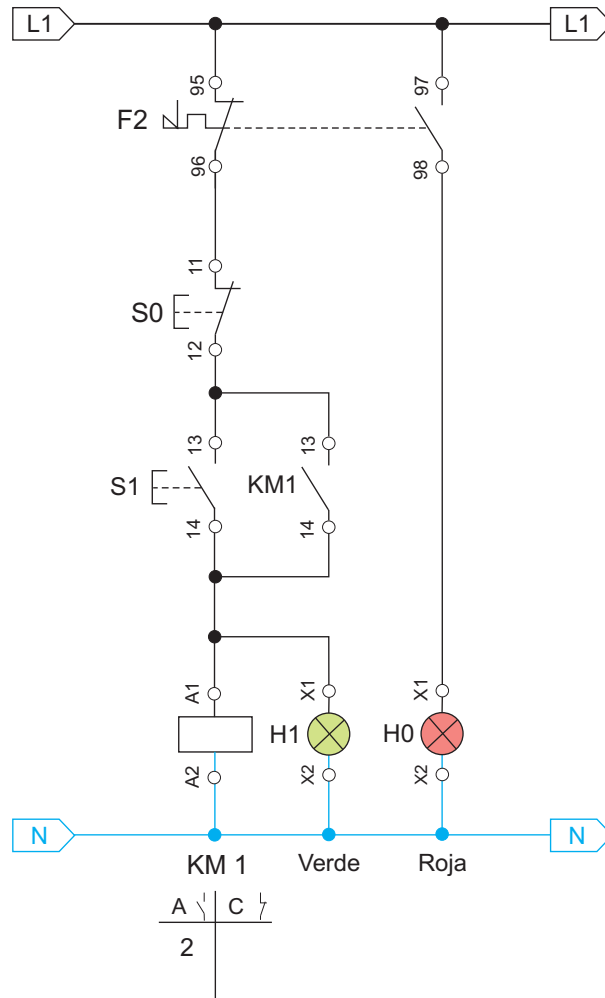➔ **Gráfico 16.1.**
Aspecto general
de un guardamotor.





➔ Gráfico 16.2. Esquemas de mando y potencia.

Esquemas de mando y potencia para desarrollo por automatismo cableado




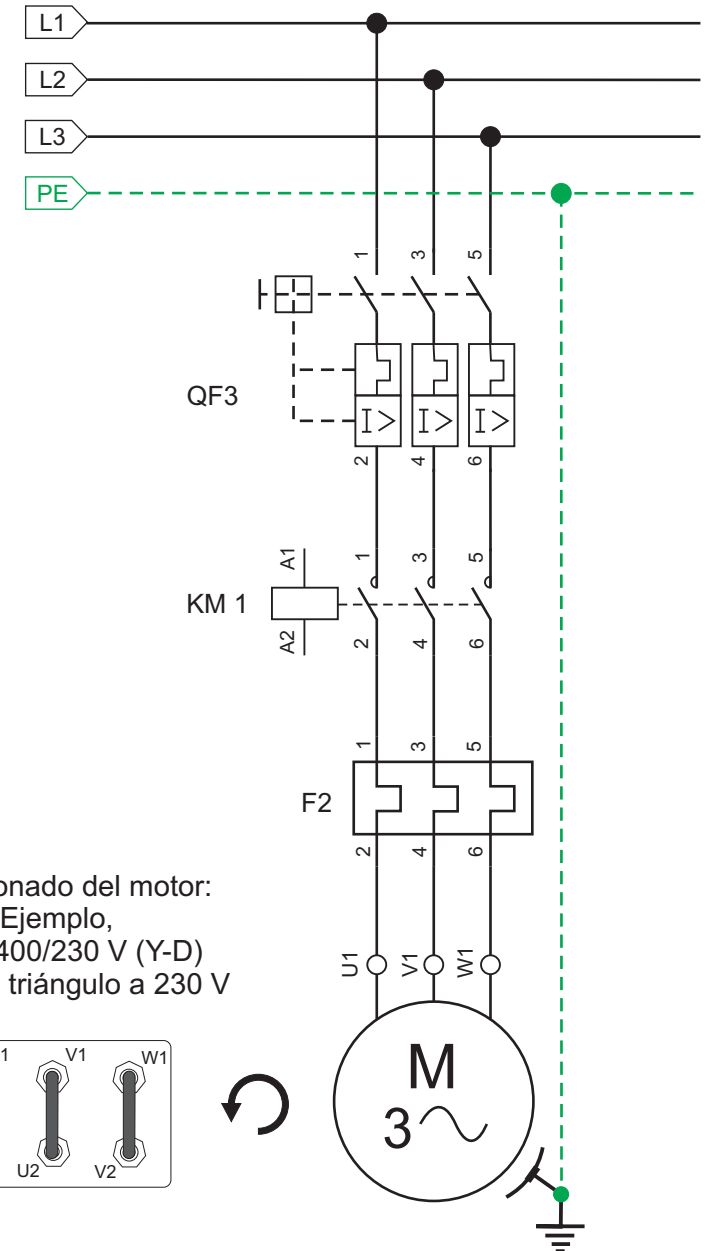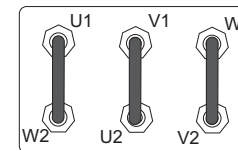Conexión del motor:
Ejemplo,
Motor 400/230 V (Y-D)
conexión triángulo a 230 V



➔ Gráfico 16.3. Conexionado del autómata programable.

Conexionado del autómata

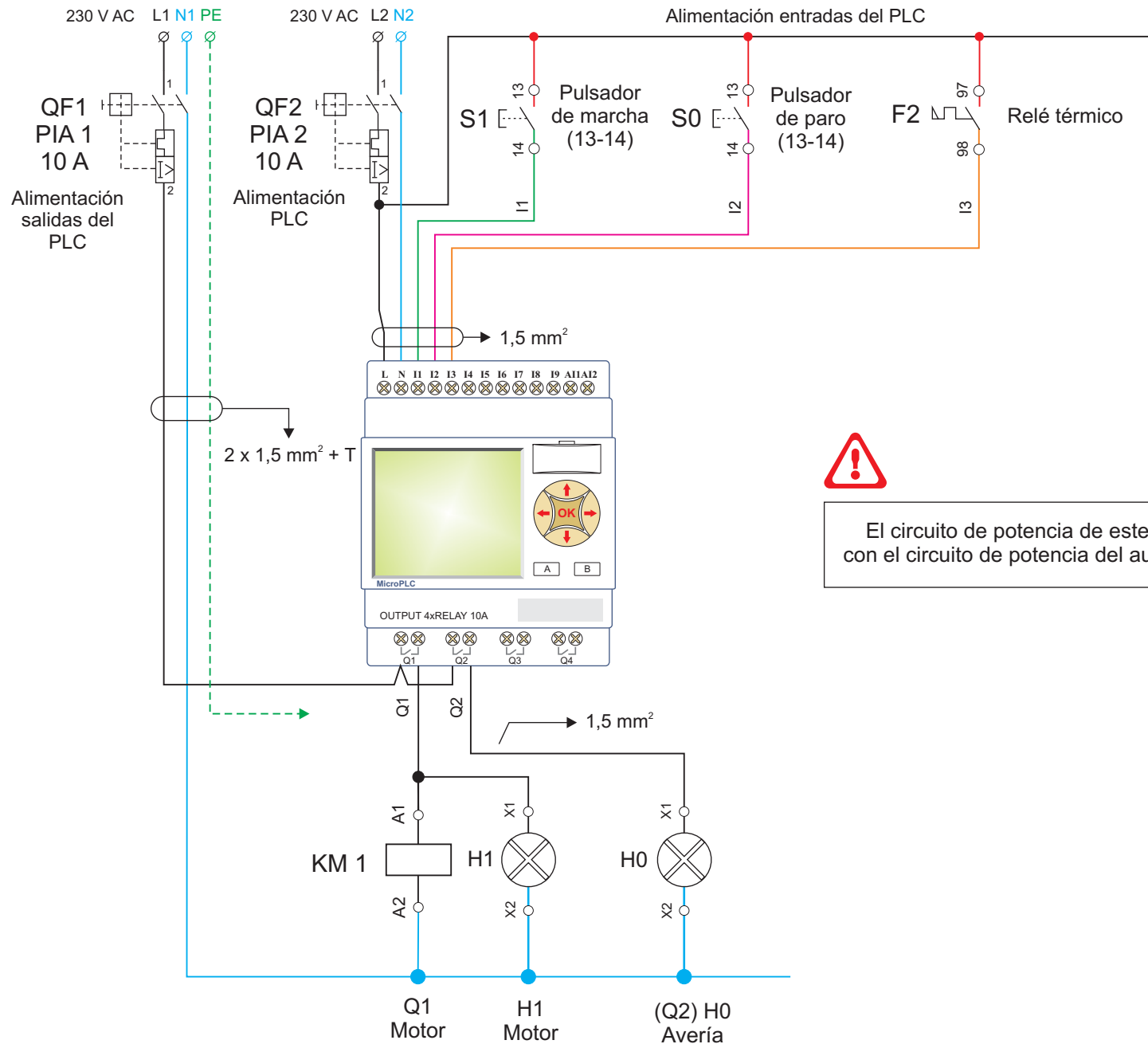


➔ Gráfico 16.4. Programación en puertas lógicas.




Programación en FBD

Con realimentación


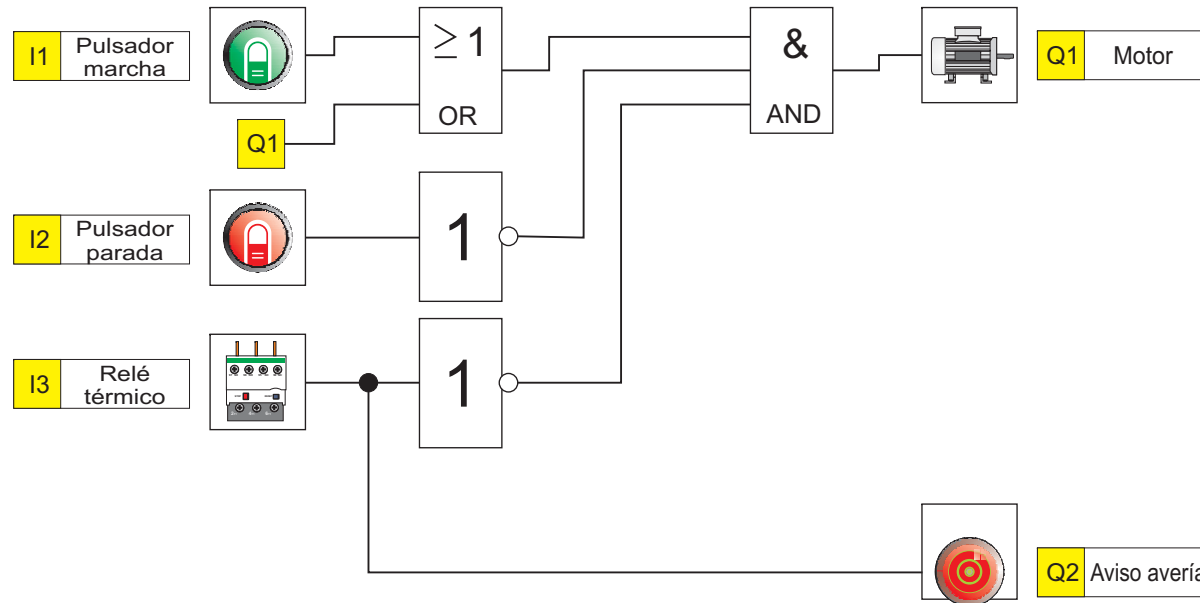


Con Set-Reset

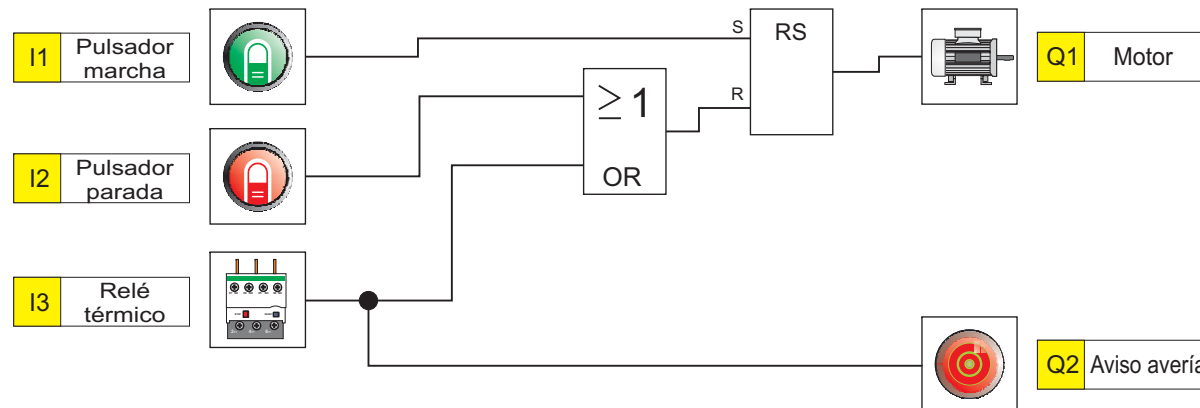



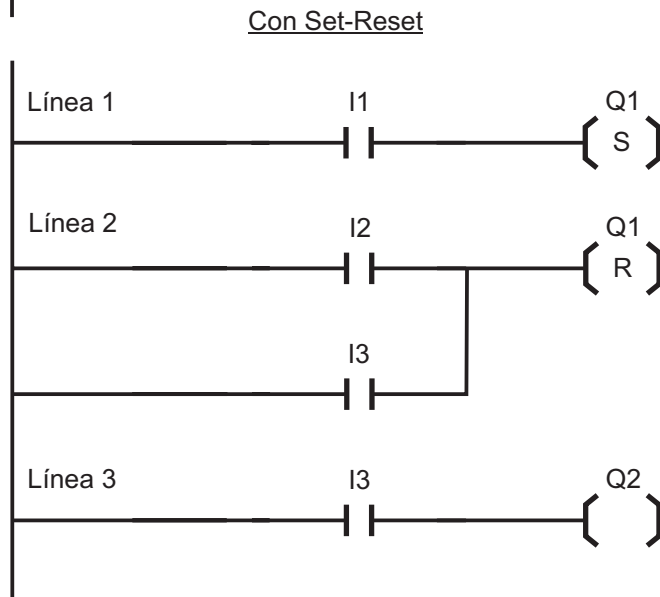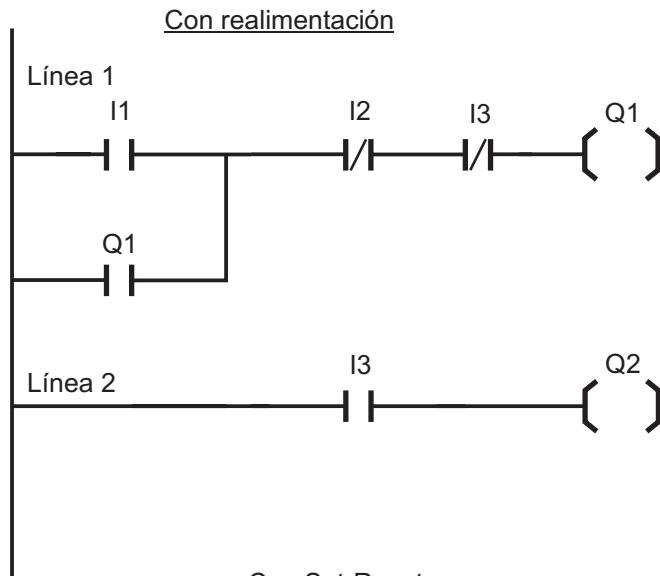16.1. Determina la programación antes descrita en LD (ladder diagram).



16.2. Dibuja el cronograma de funcionamiento.

