

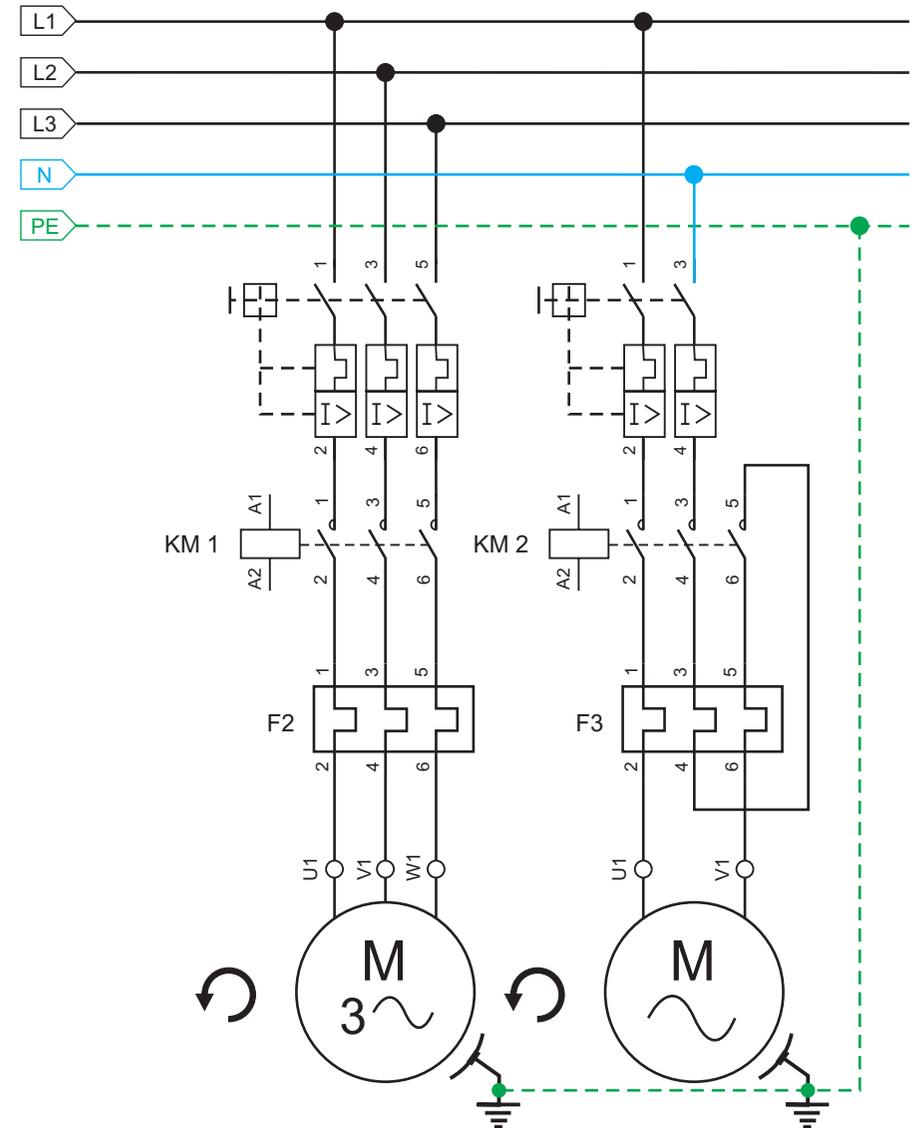


➔ Gráfico 19.1. Esquemas de mando y potencia.

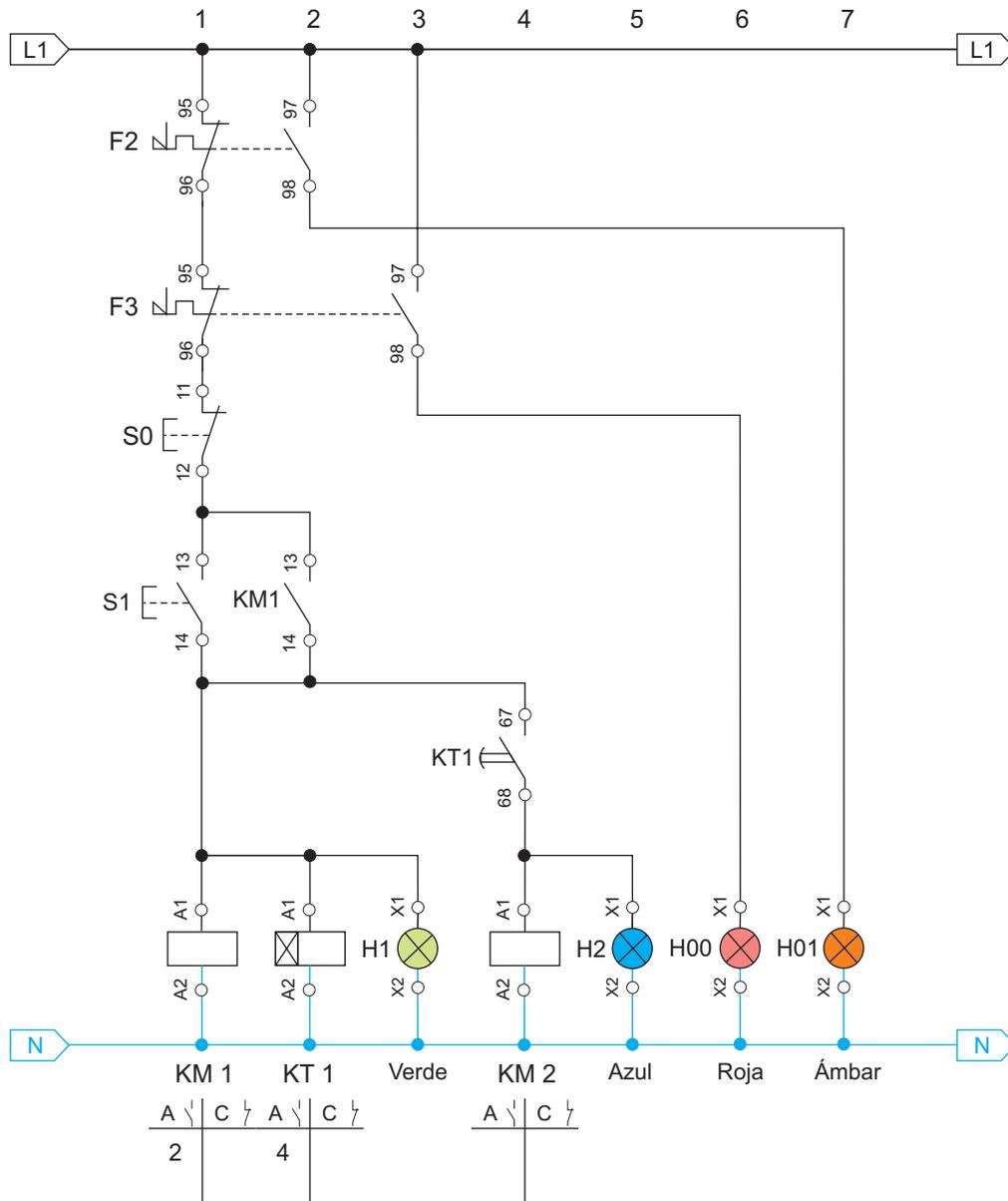Esquemas de mando y potencia para desarrollo por automatismo cableado



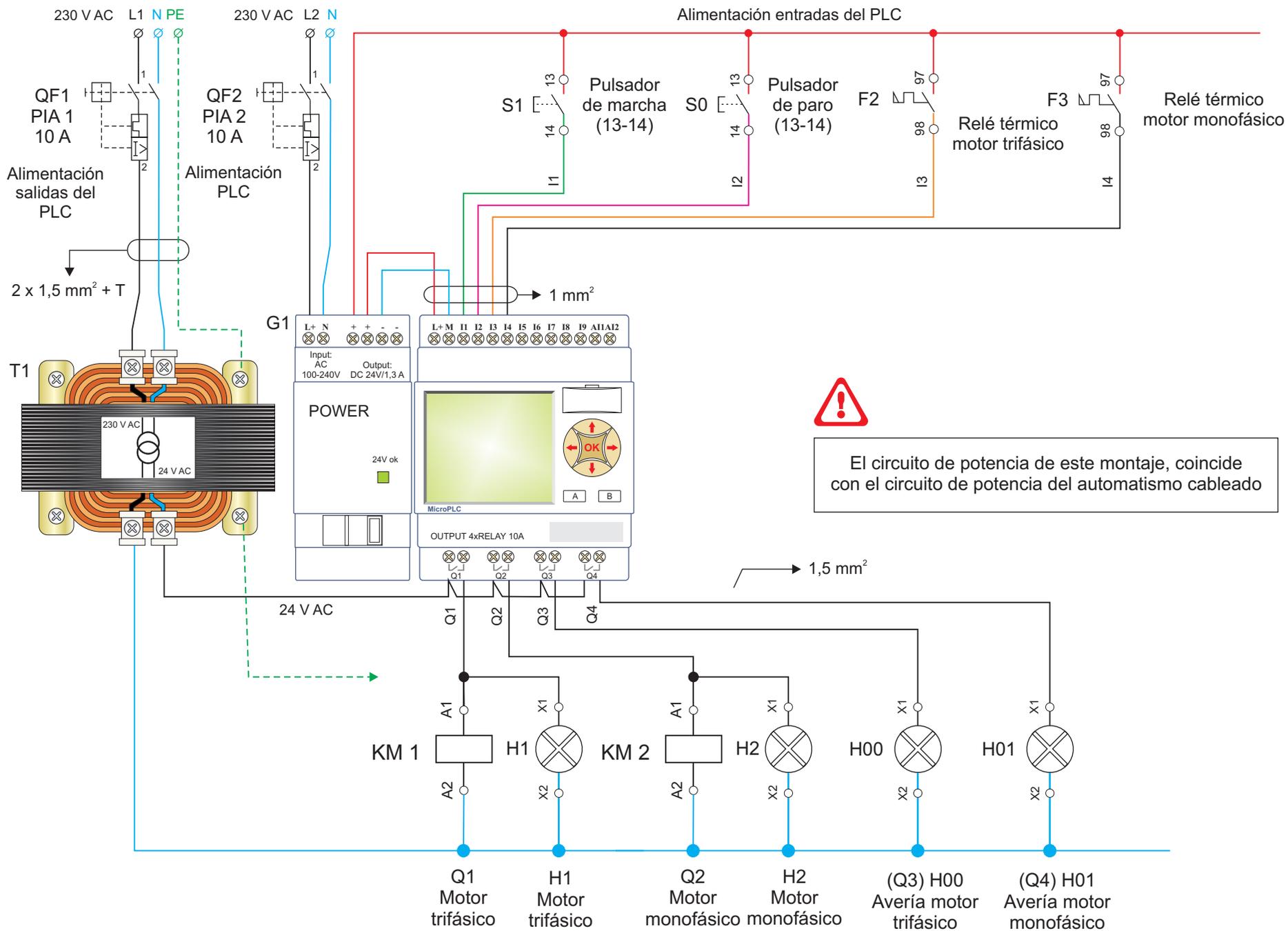➔ Gráfico 19.2. Conexión del autómata programable.





19.1. Determina la programación antes descrita en lenguaje FBD.

19.2. Dibuja el cronograma de funcionamiento.

Con Set-Reset

