

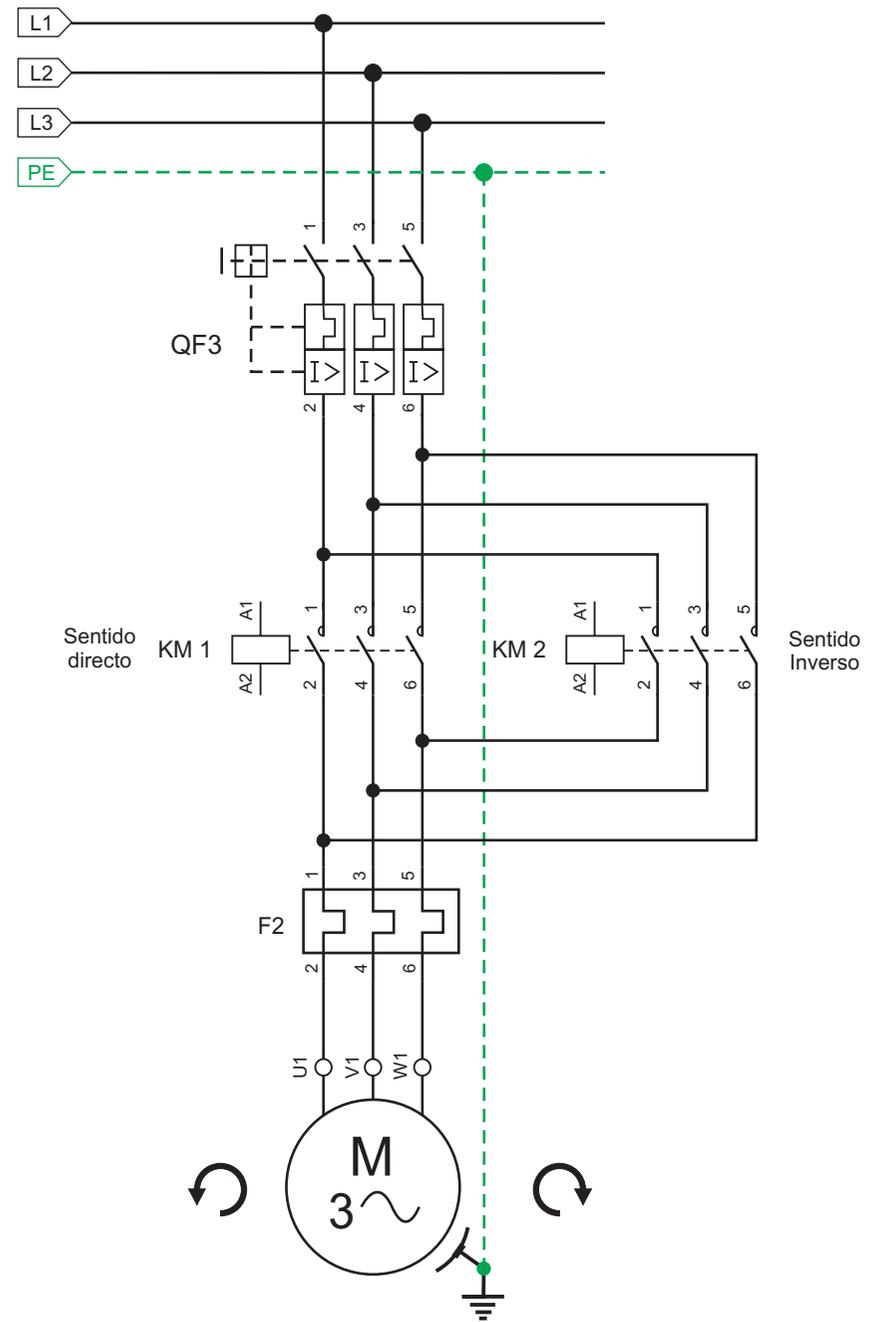


➔ Gráfico 20.1. Esquemas de mando y potencia.

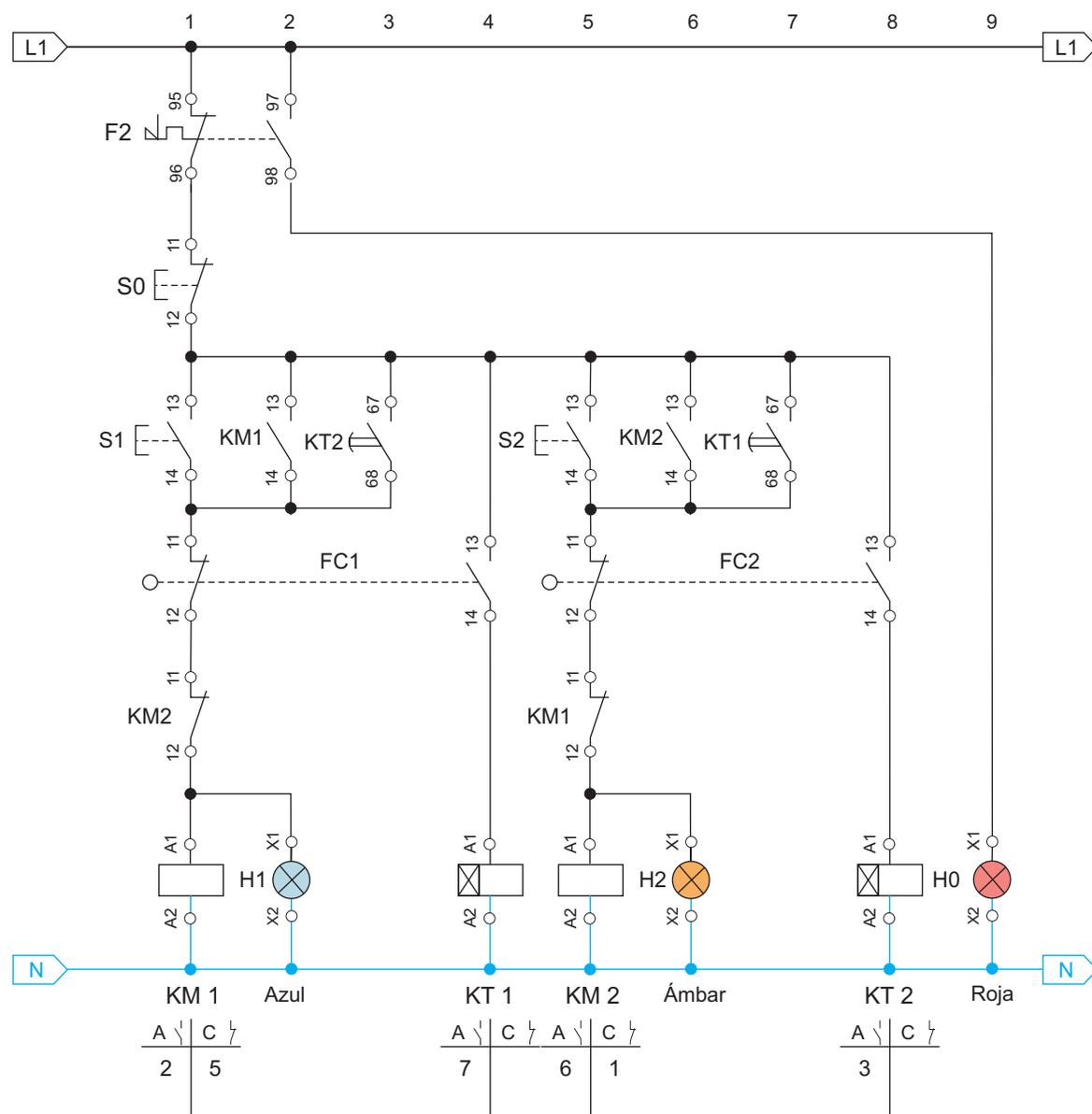Esquemas de mando y potencia para desarrollo por automatismo cableado



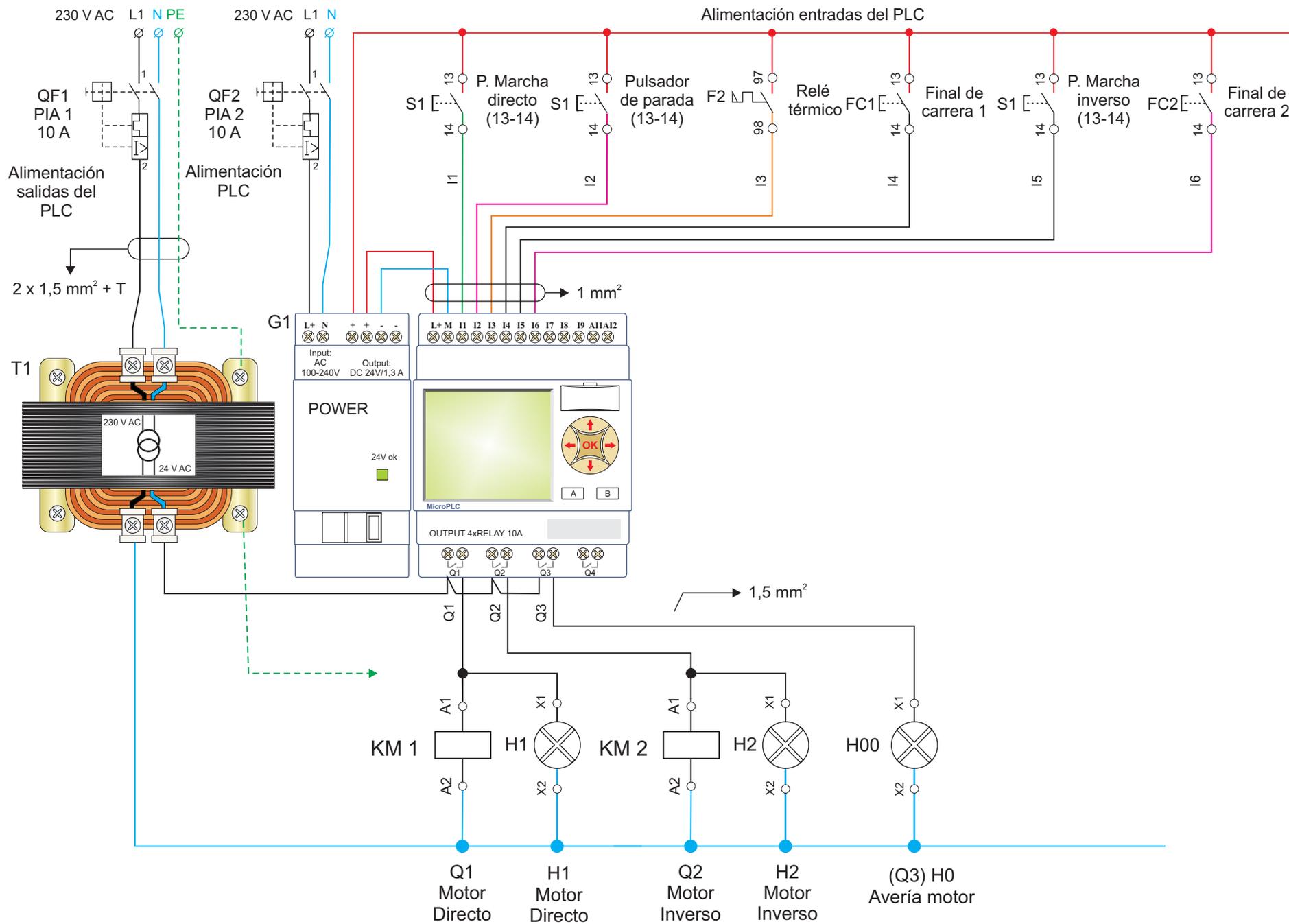
➔ **Gráfico 20.2. Conexión del autómata programable.**



➔ **Gráfico 20.3. Programación en bloques de función.**





Programación en FBD

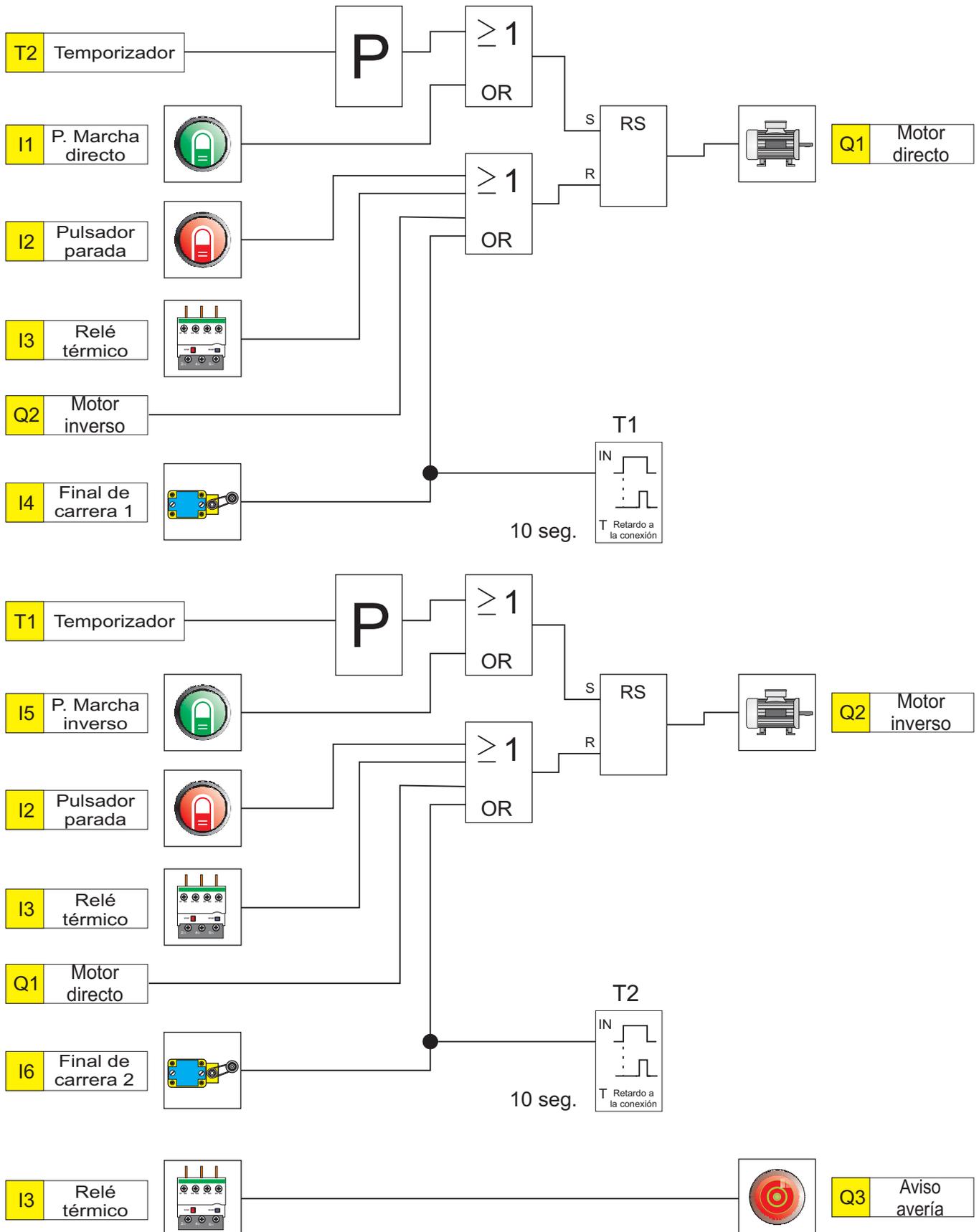



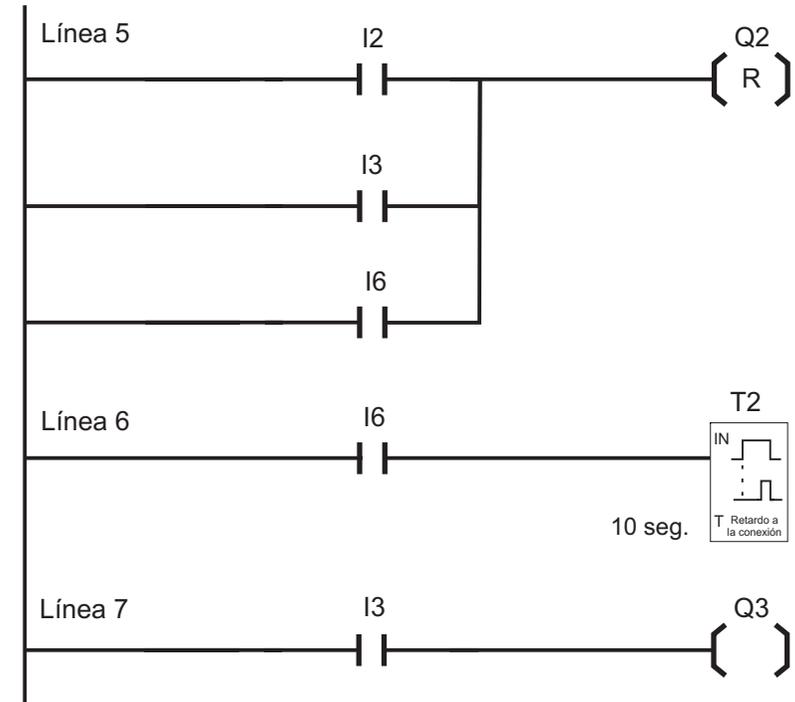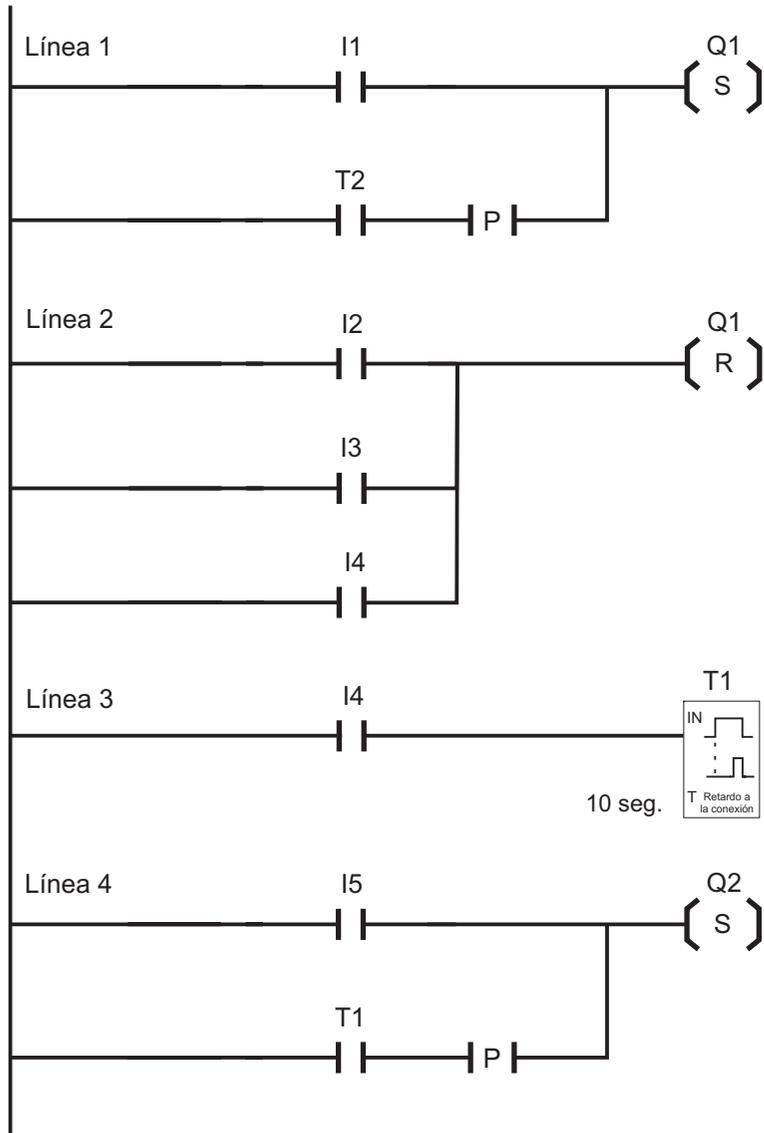20.1. Determina la programación antes descrita en lenguaje LD.



20.2. Dibuja el cronograma de funcionamiento.

