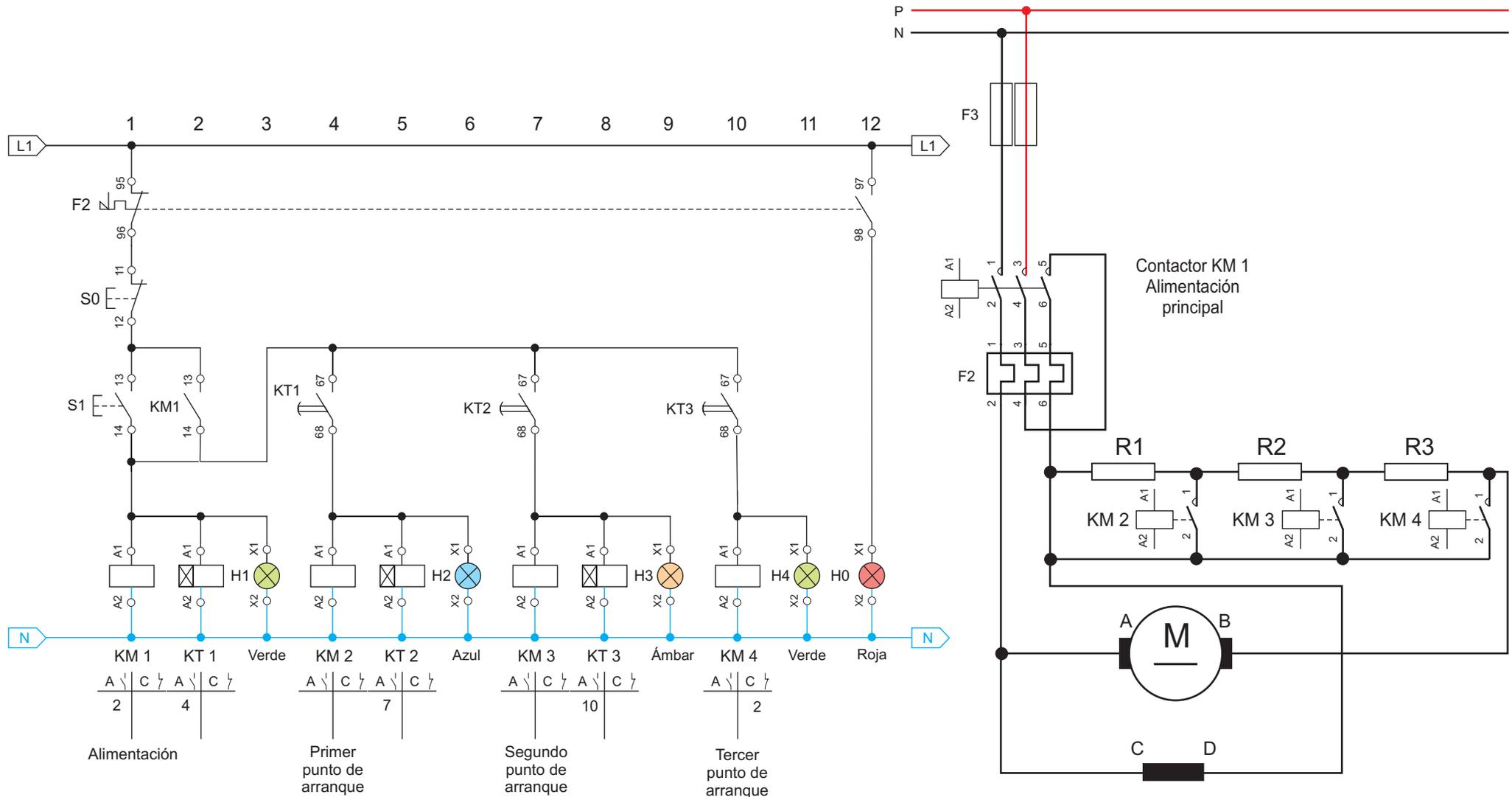


➔ Gráfico 25.1. Esquemas de mando y potencia.


Esquemas de mando y potencia. Desarrollo por automatismo cableado



➔ Gráfico 25.3. Programación en puertas lógicas.




Programación en FBD

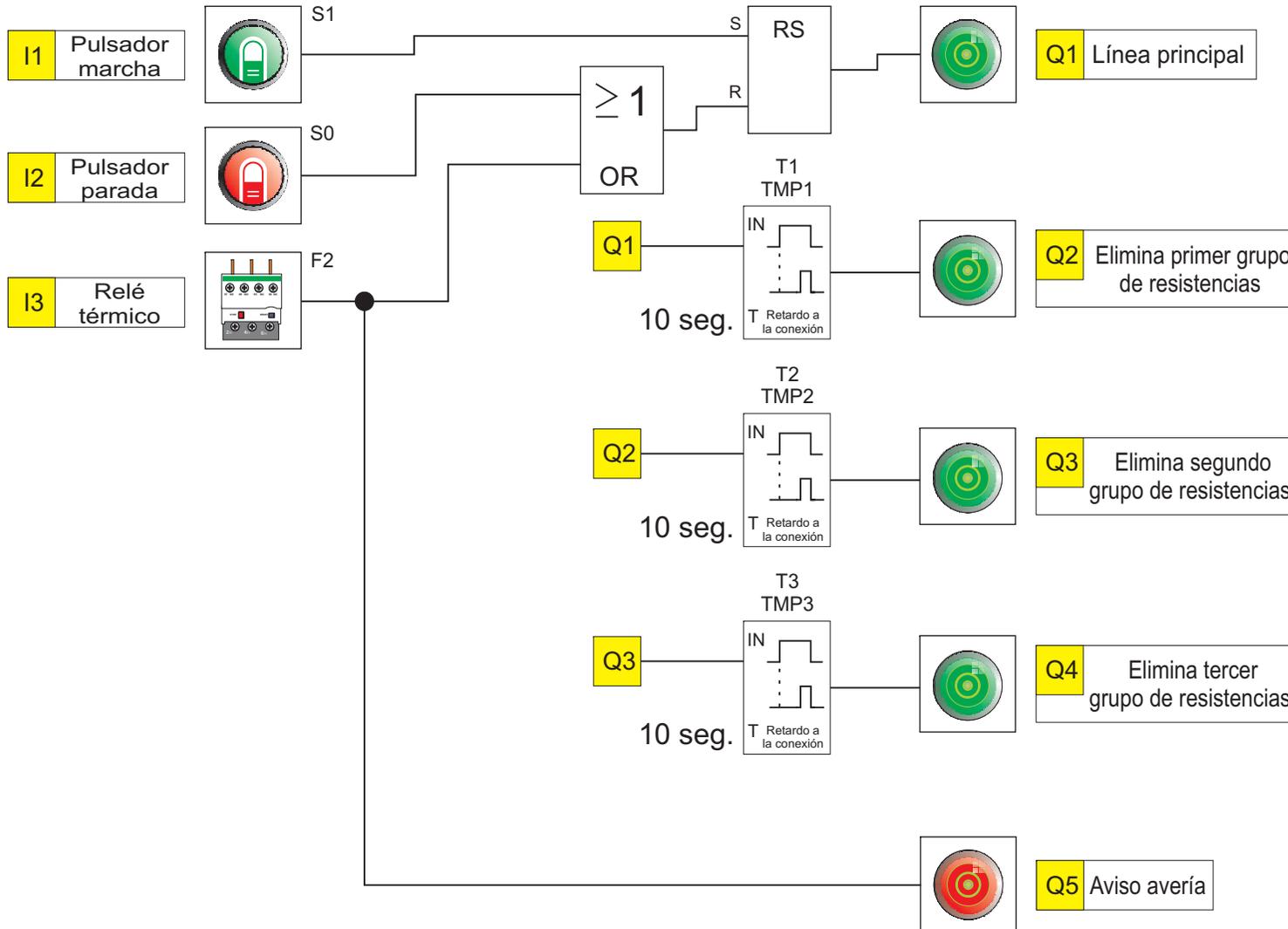

Ejercicios

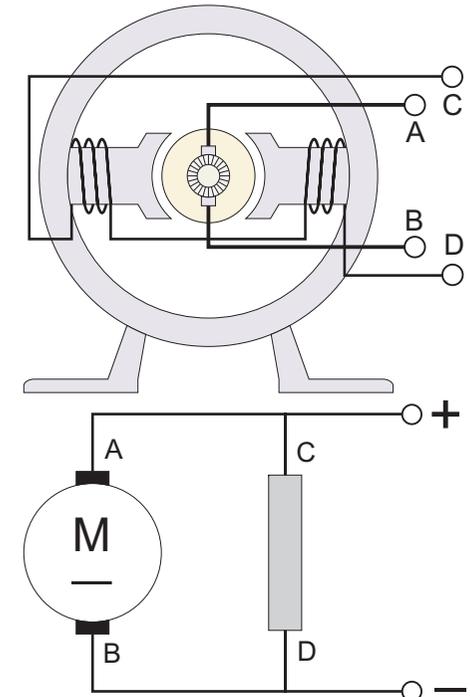25.1. En esta actividad, se ha planteado el arranque de una máquina de corriente continua, con excitación derivación, como el mostrado en el siguiente gráfico.

¿Sabrías dibujar los bobinados de una máquina de c.c. excitación compoud?





➔ Gráfico 25.4. Bobinados de una máquina de corriente continua excitación en derivación.





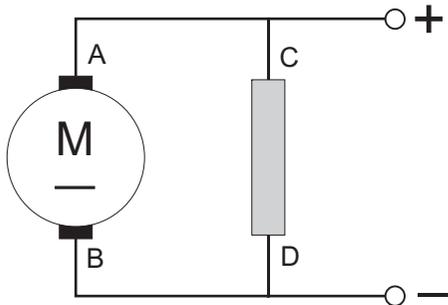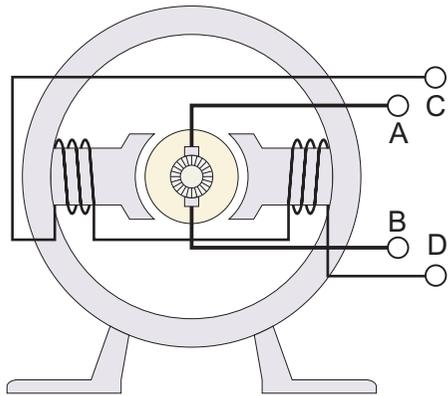25.1. En esta actividad, se ha planteado el arranque de una máquina de corriente continua, con excitación derivación, como el mostrado en el siguiente gráfico.

¿Sabrías dibujar los bobinados de una máquina de c.c. Excitación compoud?



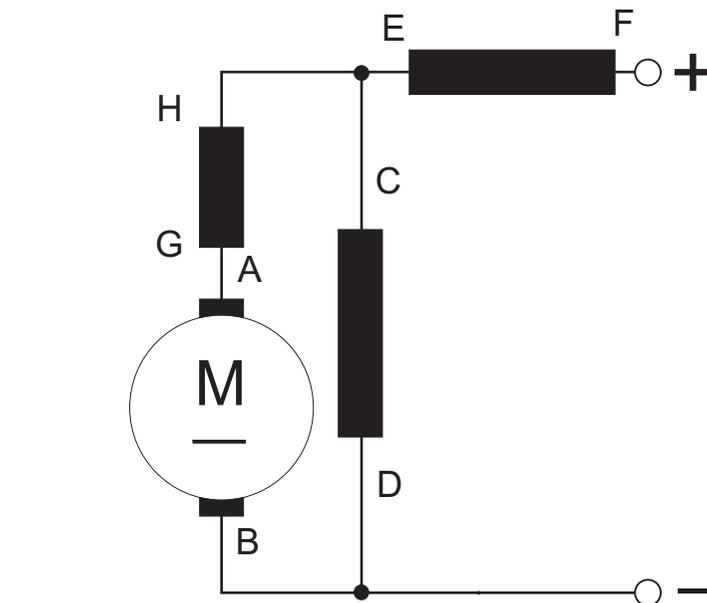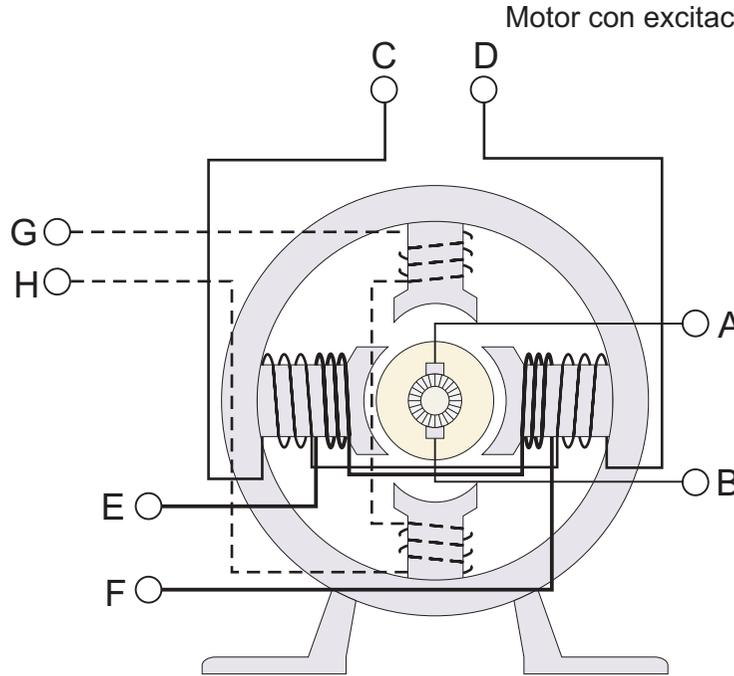Bobinados de una máquina de corriente continua excitación en derivación.



Motor con excitación compuesta (compoud), con bobinados auxiliares

