
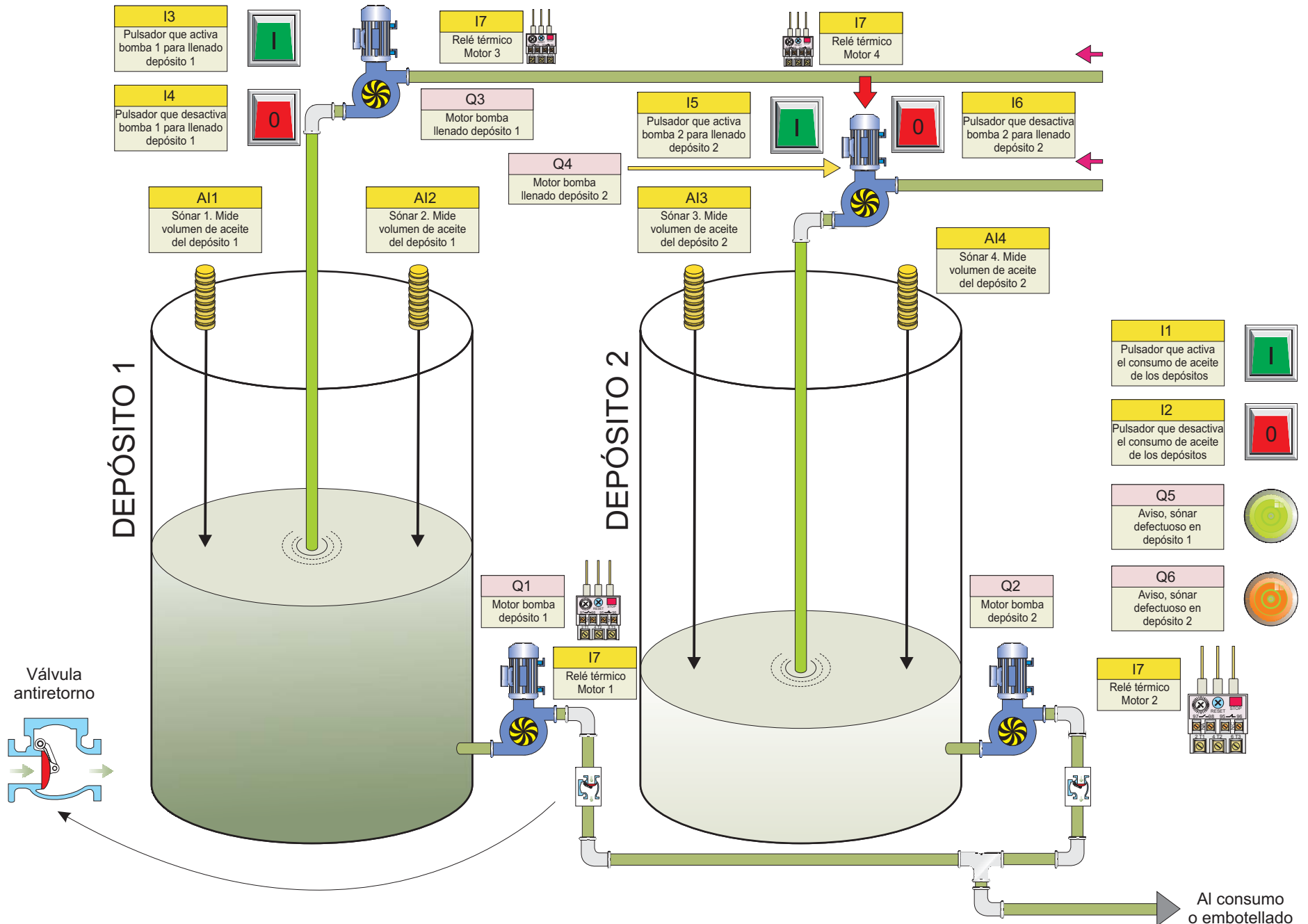


➔ Gráfico 40.1. Aspecto general.

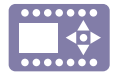


➔ Gráfico 40.2. Cableado del autómata programable propuesto.




PLC propuesto

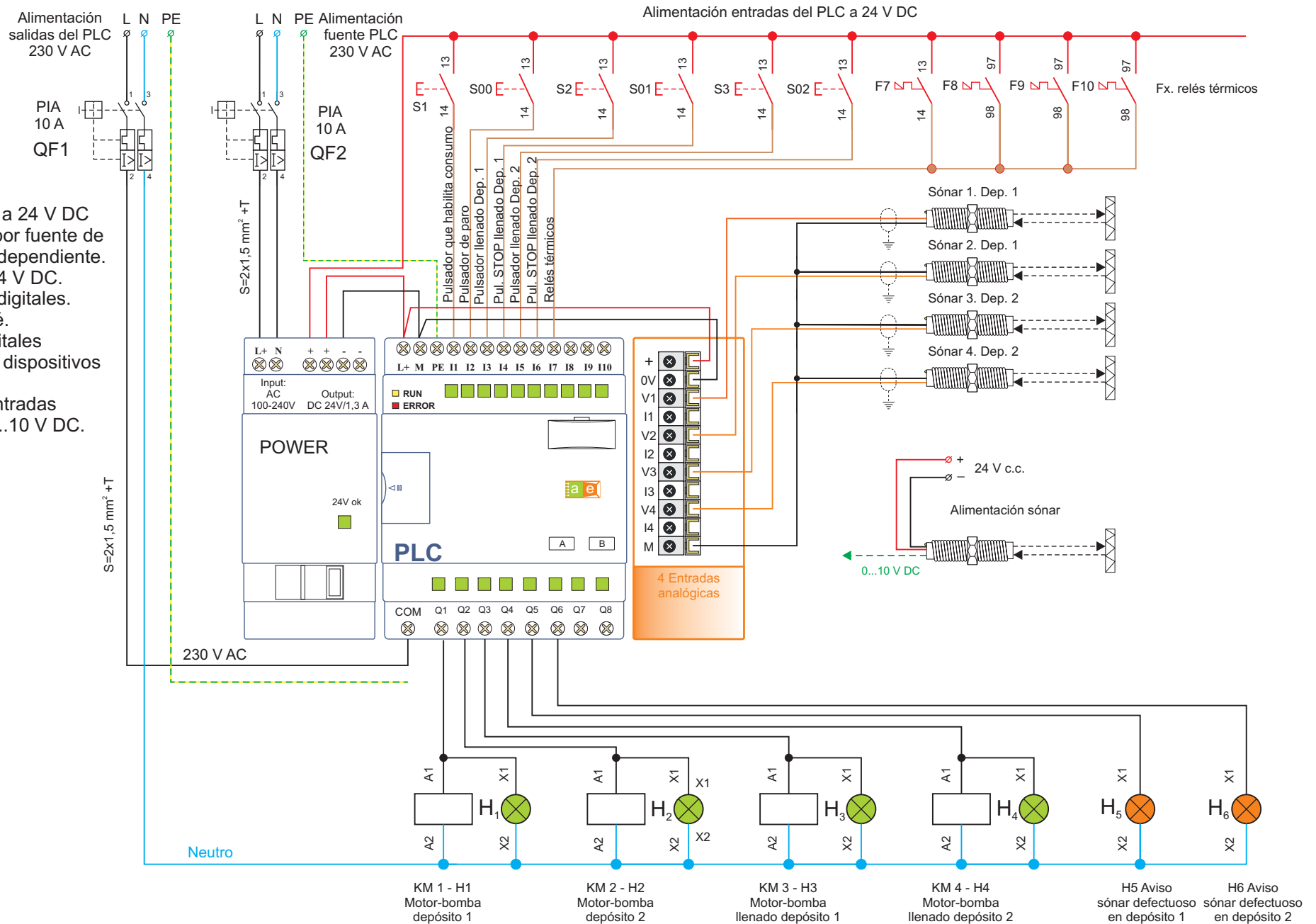
- Alimentación a 24 V DC suministrados por fuente de alimentación independiente.
- Entradas a 24 V DC.
- 10 Entradas digitales.
- Salidas a relé.
- 8 Salidas digitales conectando los dispositivos a 230 V AC.
- Módulo de entradas analógicas a 0...10 V DC.



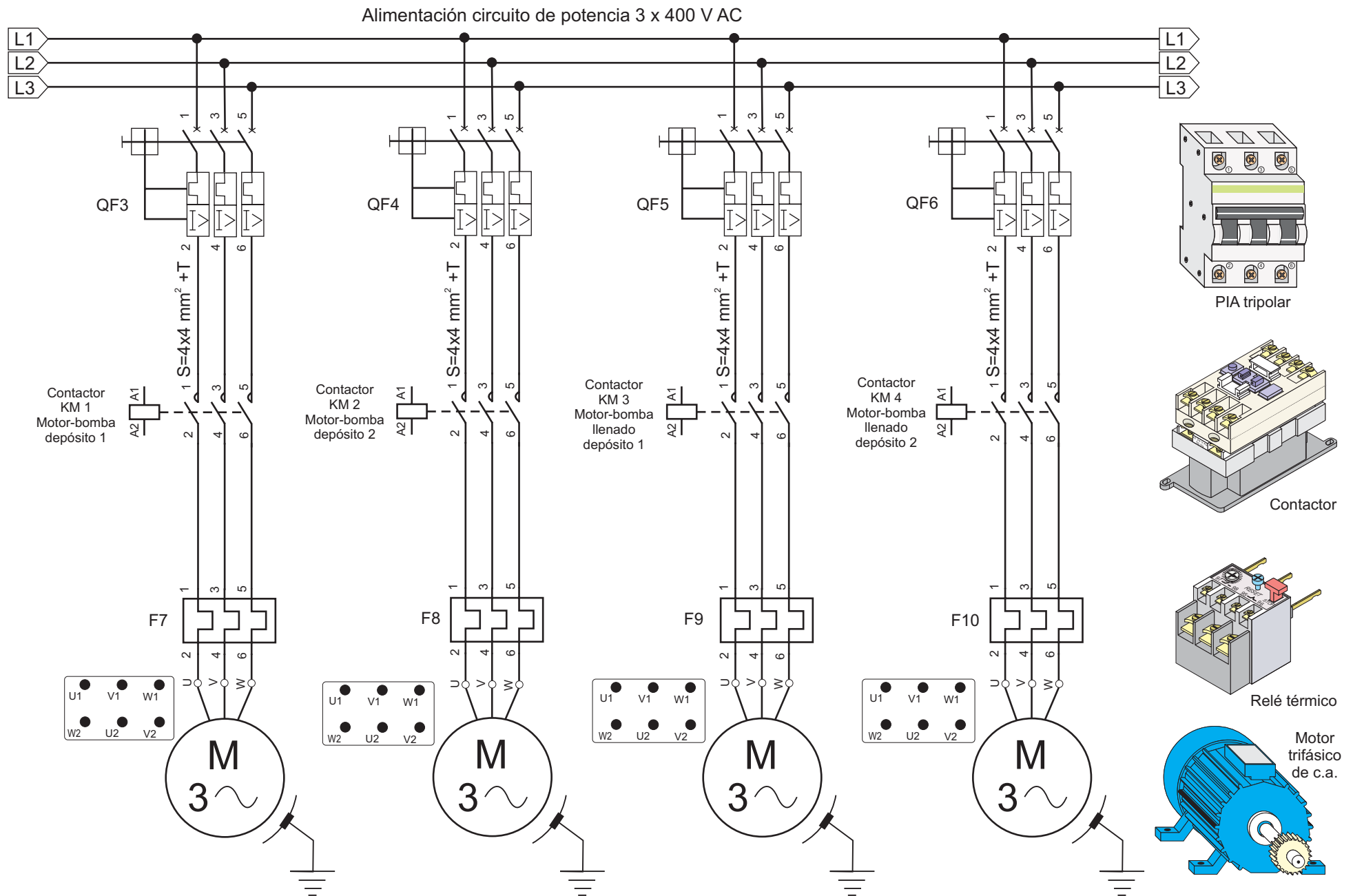➔ Gráfico 40.3. Cableado del circuito de potencia.



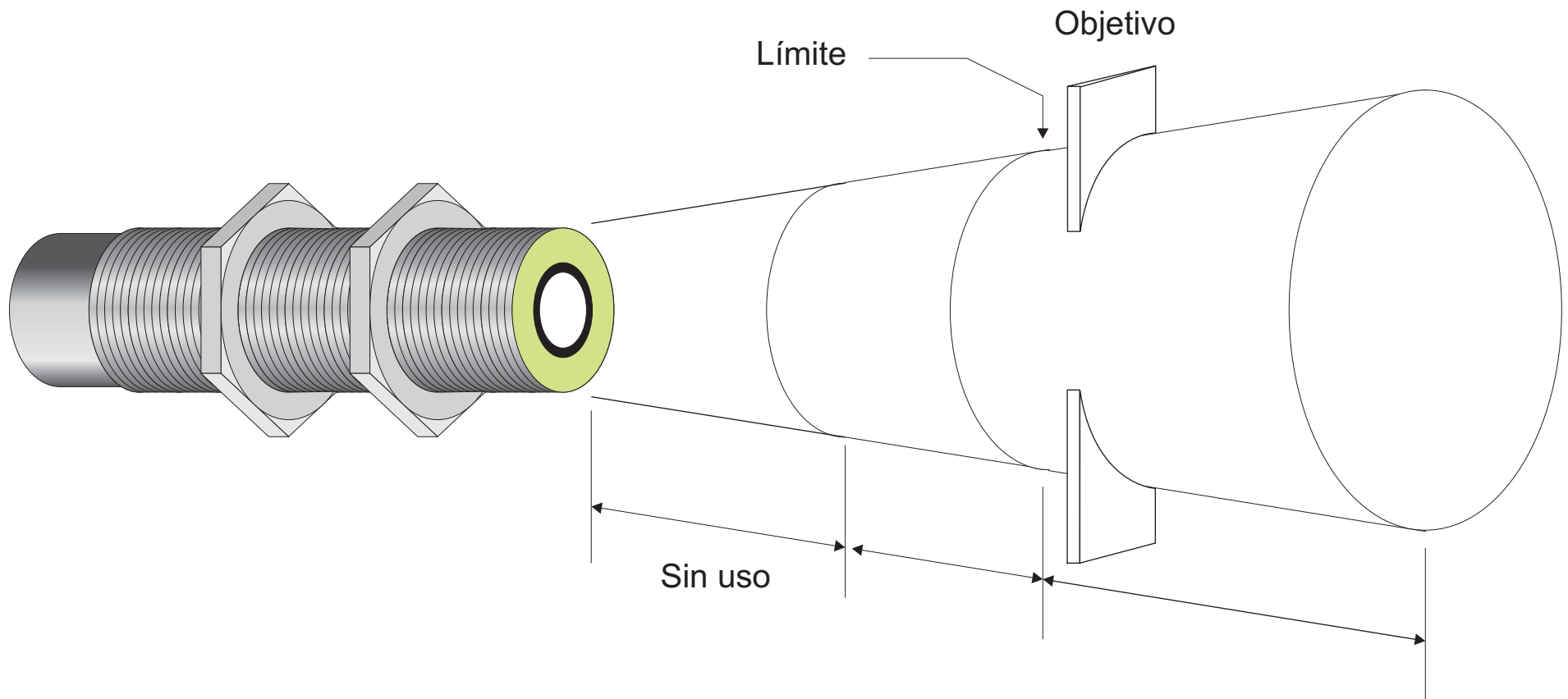➔ Gráfico 40.4. Detector de ultrasonidos, sónar.





40.1. ¿Podrías detallar el conexionado de un s3nar, respecto a una entrada anal3gica de un aut3mata programable? Respuesta:

