
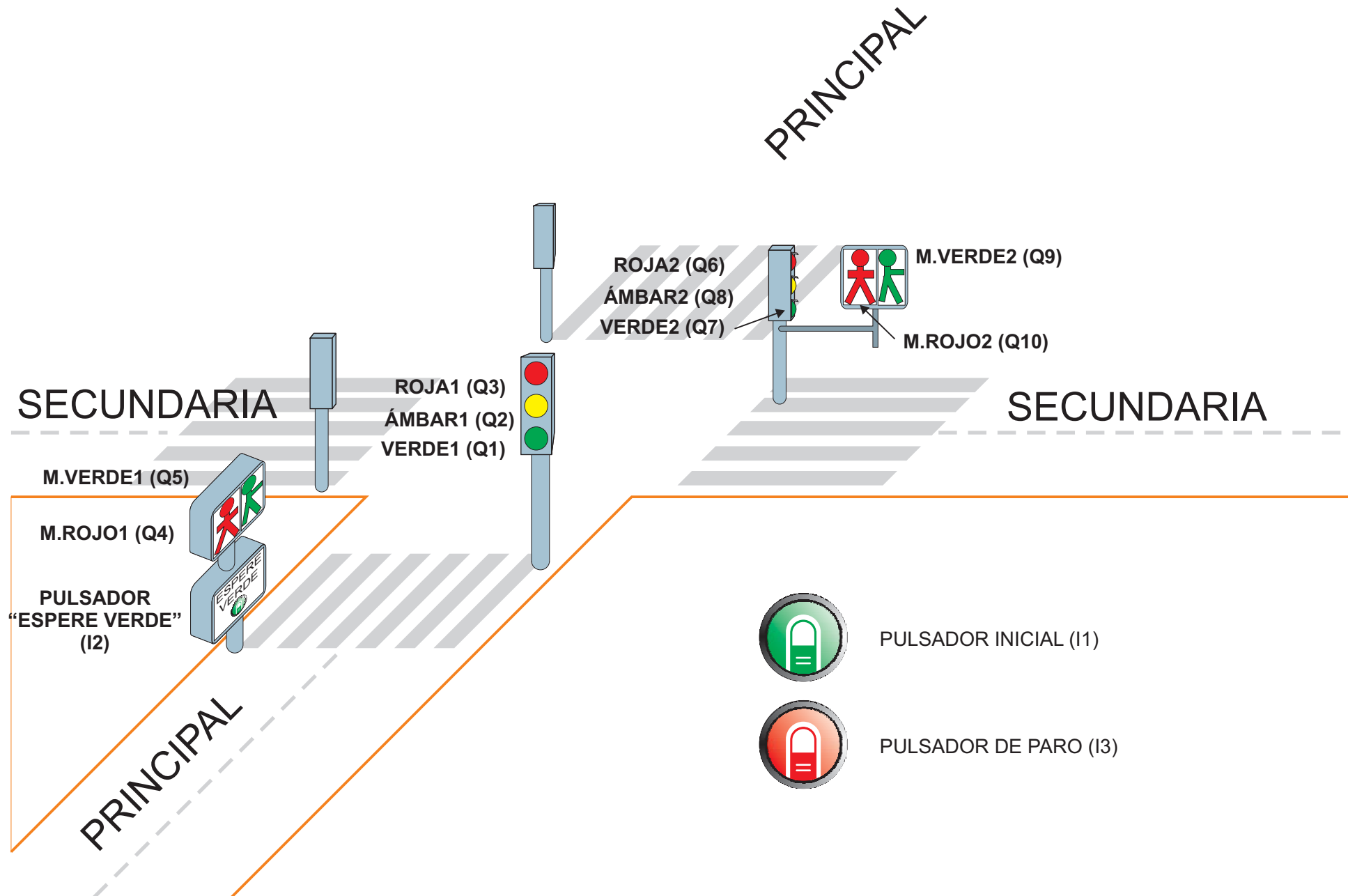


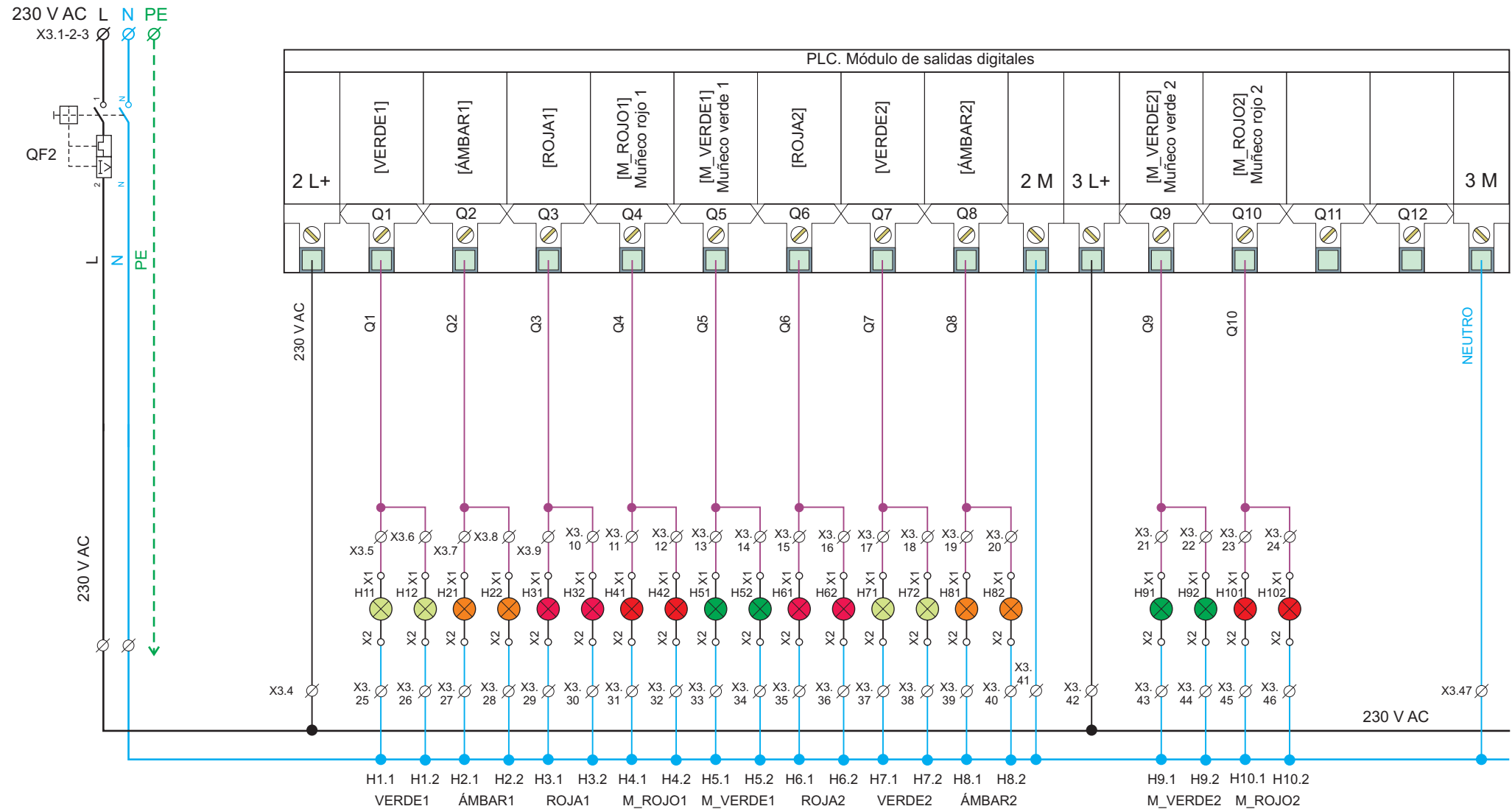➔ Gráfico 29.1. Aspecto general del cruce de calles a controlar.




➔ *Gráfico 29.3. Esquema eléctrico de las salidas digitales del autómata programable.*

Cableado del autómata programable. Salidas digitales



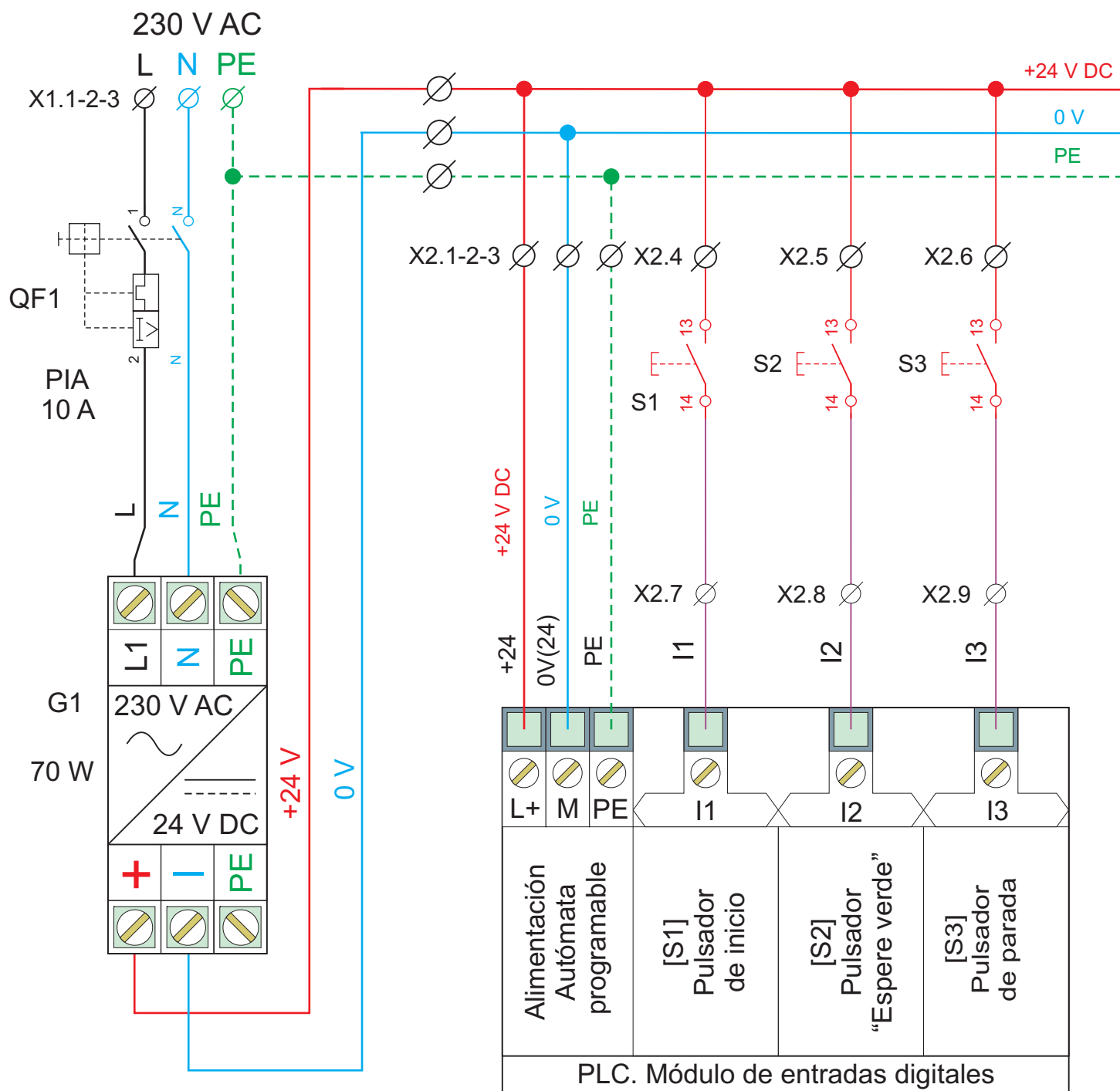➔ **Gráfico 29.4. Esquema eléctrico de la alimentación del autómata programable y entradas digitales.**





29.1. ¿Podrías continuar la programación propuesta en LD, para que el funcionamiento final se adapte al enunciado inicial?

Respuesta.


Línea 16.

ROJA2 activa al muñeco M_VERDE2. La actuación del temporizador (T7), permitirá imprimir en los últimos instantes de activación de M_VERDE2, un ciclo intermitente.



Línea 17.

Note que ROJA2 activa a M_VERDE2. El temporizador (T7), permitirá que M_VERDE2 parpadee.

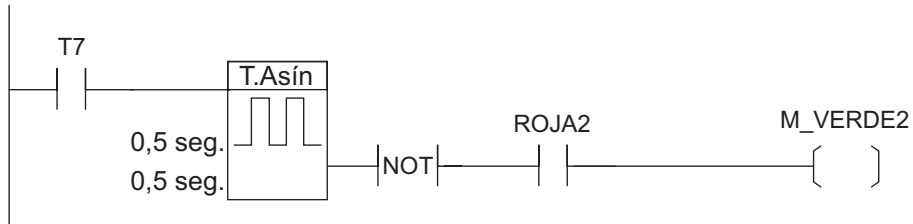

Línea 18.

La activación de M_ROJO2 en SET, se produce por VERDE2. Por otro lado ROJA2 y el pulsador de paro, anulan a M_ROJO2.

